

AI 시스템 반도체 설계 2기

FINAL PROJECT

2조 신상학, 엄찬하, 이현수, 정은지



UART + WATCH/STOPWATCH + SR04 sensor + HDT11 sensor

CONTENTS



CHAPTER 01

REVIEW

CHAPTER 02

OVERVIEW

CHAPTER 03

MERGE

CHAPTER 04

SR04 Sensor

CHAPTER 05

DHT11 Sensor

CHAPTER 06

CONCLUTION

CONTENTS



////////////	
CHAPTER	//
	//
	//
	//
	//
	//
	//
	//

OVERVIEW

개발 환경

● 목표

- 부품 스펙
- 상세 목표

chapter 02

MERGE

06

07

80

UART CONTROL

• Full Block Diagram

- SWITCH CONTROL
- FND MERGE

CHAPTER 03

10

11

12

13

SR04 Sensor

- Block Diagram(FSM, ASM)
- AS IS TO BE
- Simulation Verification
- Simulation Video
- Trouble Shooting



16

24

25

34

35

DHT11 Sensor

- Block Diagram(FSM, ASM) 38
- AS IS TO BE 46
- Trouble Shooting 47
- Simulation Verification 48
- Simulation Video 54



REVIEW

CHAPTER 01

지난 프로젝트에서는 FPGA BOARD에 WATCH 및 STOPWATCH를 구현하였습니다.
BUTTON 및 ComPortMaster를 통해 명령어로 기능을 제어하며
UART 통신에 대하여 학습하였습니다.

RIVIEW



AS IS

TO BE

FPGA BOARD 7 SEGMENT에 WATCH/STOPWATCH 기능 구현

초음파 센서로 측정한 거리를 7 Seg Display에 구현

온·습도로 측정한 결과를 7 Seg Display 에 구현

UART 통신을 통해 명령어로 WATCH/STOPWATCH 제어 UART 통신에 FIFO 버퍼 추가

센서 측정 결과를 UART 통신을 통해 송신

Conclusion: UART + WATCH/STOPWATCH + SR04 sensor + DHT11 sensor



OVERVIEW

CHAPTER 02

WATCH/STOPWATCH를 구현하고 BUTTON 및 UART 명령어로 제어한 데 이어 초음파 센서와 온·습도 센서를 사용하여 센서 결과를 FPGA Board 7 segment display에 연출하고,

UART 송신을 통해 ComPortMaster에 출력하는 것이 목표입니다.

OVERVIEW



개발 환경

개발 언어: Verilog HDL

시뮬레이션: Xilinx Vivado

에디터: VS code


UART 송수신 확인: ComPortMaster

HC – SR04 sensor

초음파를 통해 물건을 감지

감지 범위: 2 cm ~ 400cm

작동 전압: 3.5 V ~ 5 V

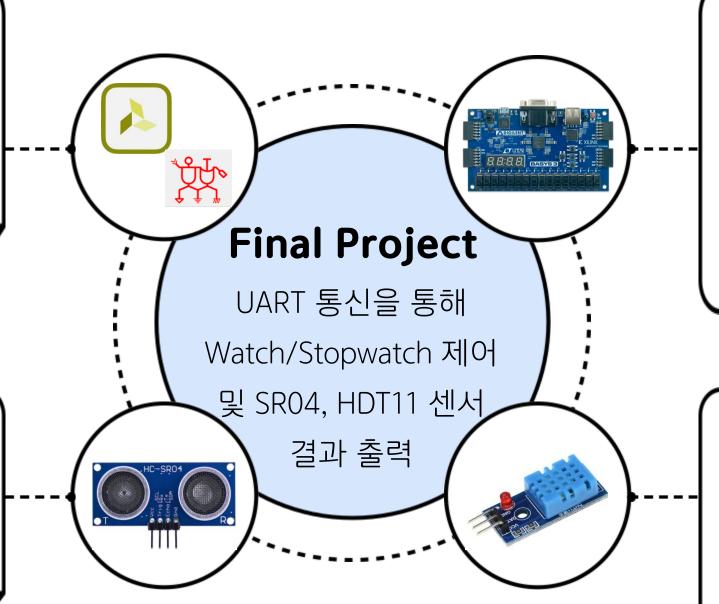

Basys 3 FPGA Board

USED I/O Pins

WATCH/STOPWATCH:

Switch, Button, Led, 7-Seg Display

SRO4 sensor, HDT11 sensor: Switch

작동 전압: 3.3 V(logical level), 5 V

DHT11 sensor

주변 환경의 습도와 온도를 측정


습도 측정 범위: 20% ~ 95%

온도 측정 범위: 0 ~ 50도

작동 전압: 3.3 V ~ 5 V

OVERVIEW



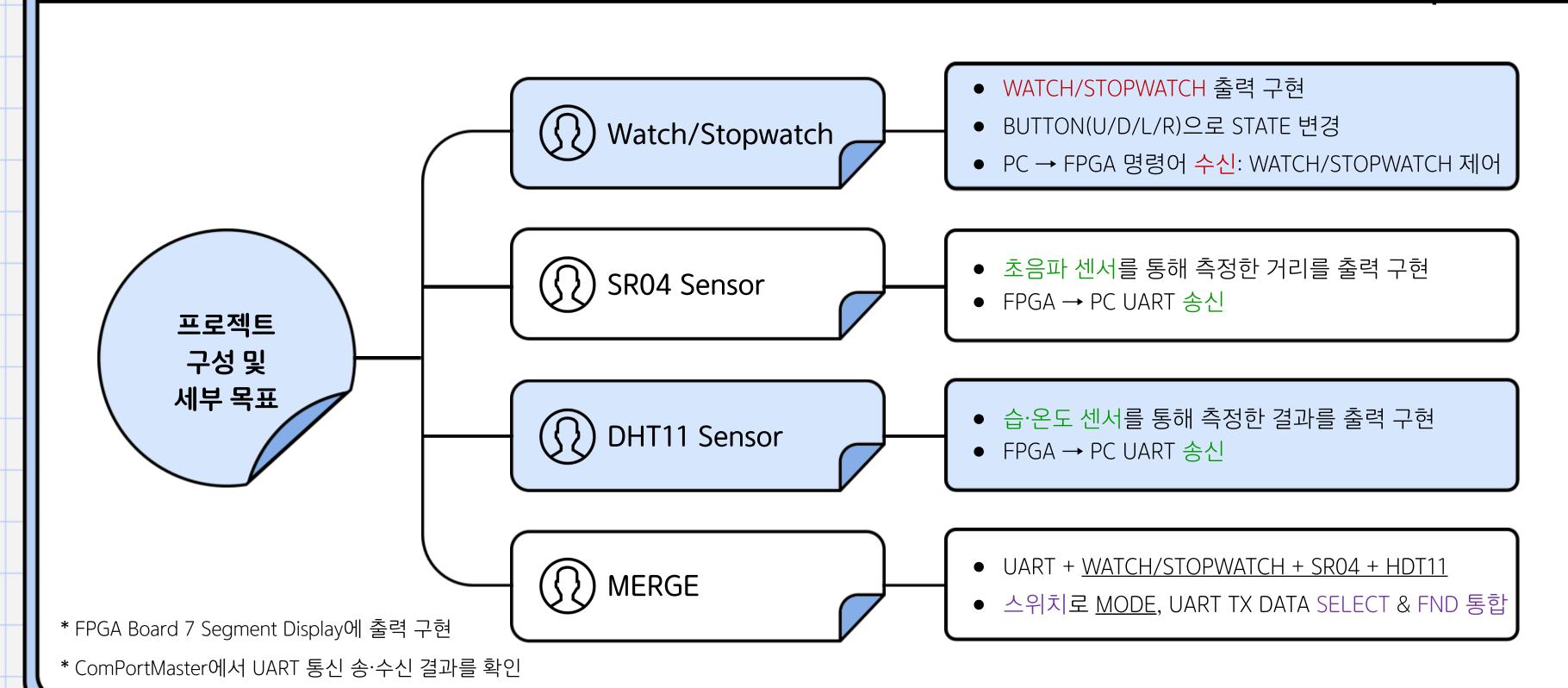




MERGE

CHAPTER 03

UART에 전송할 DATA를 고르는 MUX, SWTICH에 따른 작동을 결정하는 DEMUX, 모든 FND CTRL를 통합한 TOP FND CONTROLLER를 생성했습니다.


FULL BLOCK DIAGRAM



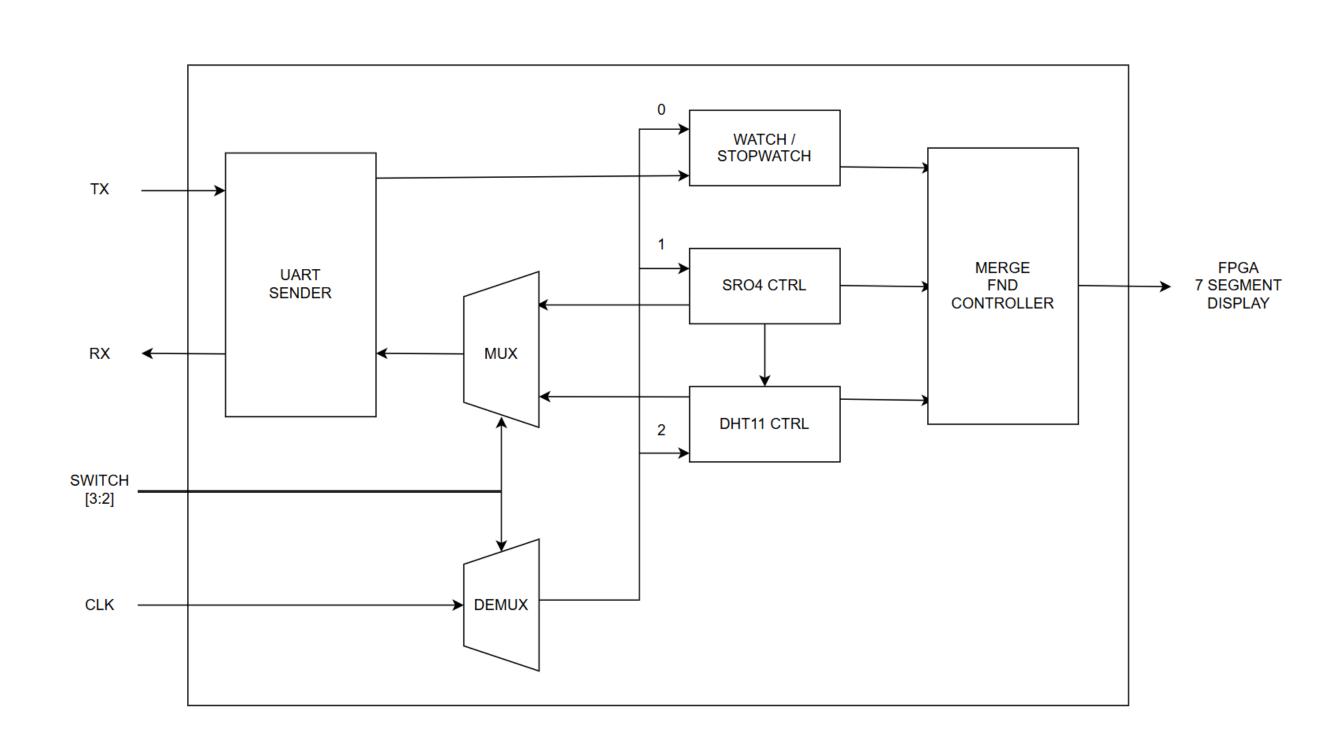

UART CONTROL



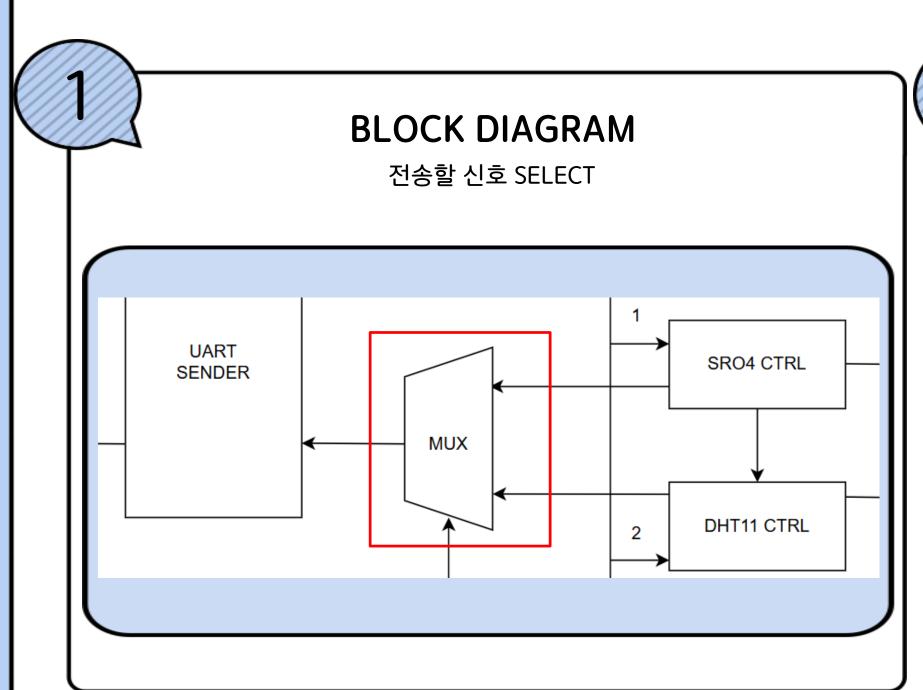




UART CONROL PART CODE

전송할 신호 SELECT

SWITCH CONTROL



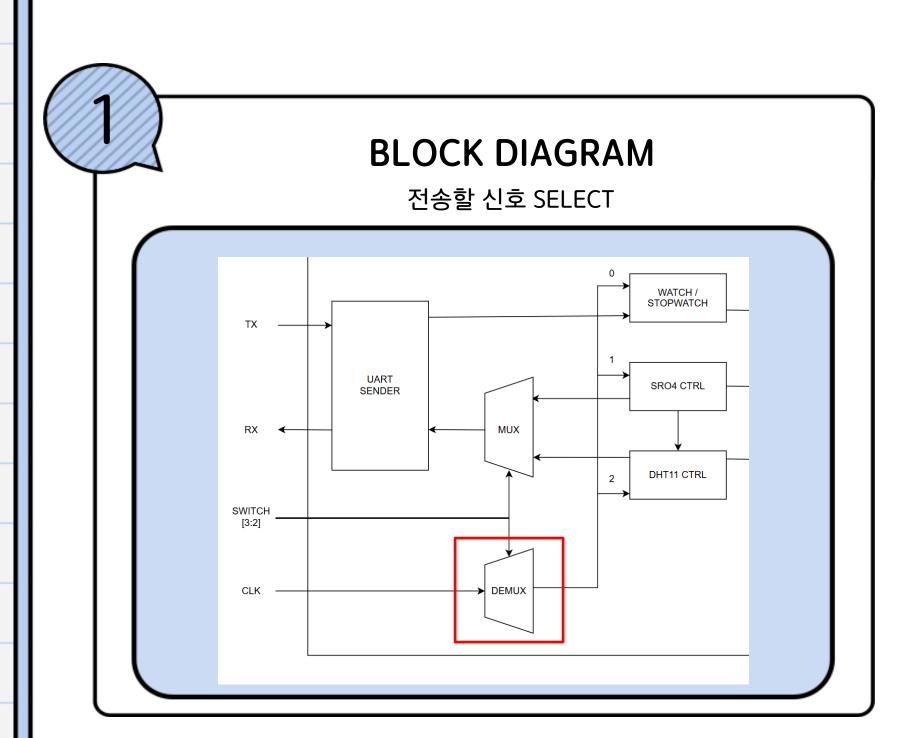




UART CONROL PART CODE

전송할 신호 SELECT

FND MERGE



0

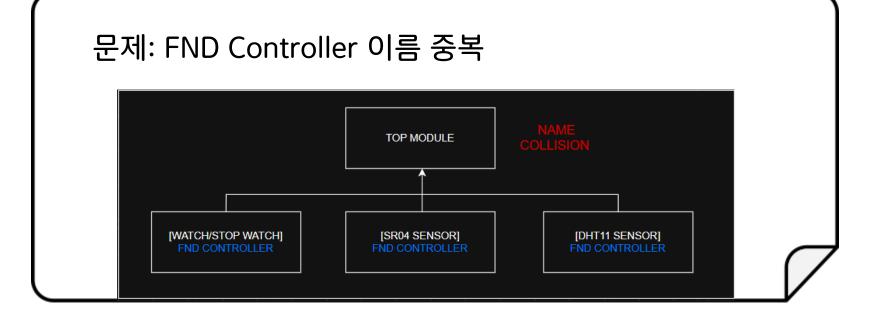

해결: Watch/Stopwatch, SR04, DHT11 FND 통합

MERGE FND CONTROLLER TOP MODULE

FND MERGE CODE

```
module fnd_controller_top (
                clk,
    input
    input
                reset,
    input [3:0] sw,
    input [6:0] msec_s,
    input [5:0] sec_s,
    input [5:0] min_s,
   input [4:0] hour_s,
    input [6:0] msec_r,
   input [5:0] sec_r,
   input [5:0] min_r,
   input [4:0] hour_r,
   input [9:0] dist,
   input [7:0] t_data,
    input [7:0] rh data,
   output [7:0] fnd data,
   output [3:0] fnd_com
```

```
////// 센서용 /////
digit_spliter_sr04 #(
    .BIT_WIDTH(10)
 U_DigitSpliter_SR04 (
    .count_data(dist),
    .digit_1 (w_dist_1),
   .digit_10 (w_dist_10),
    .digit_100(w_dist_100),
    .digit_1000(w_dist_1000)
digit_spliter #(
    .BIT_WIDTH(8)
 ) U_DigitSpliter_DHT11_T (
   .count_data(t_data),
   .digit_1 (w_t_1),
    .digit_10 (w_t_10)
);
digit_spliter #(
   .BIT_WIDTH(8)
) U_DigitSpliter_DHT11_RH (
   .count_data(rh_data),
   .digit_1 (w_rh_1),
    .digit_10 (w_rh_10)
```




SR04 + SENDER_UART

CHAPTER 04

신상학

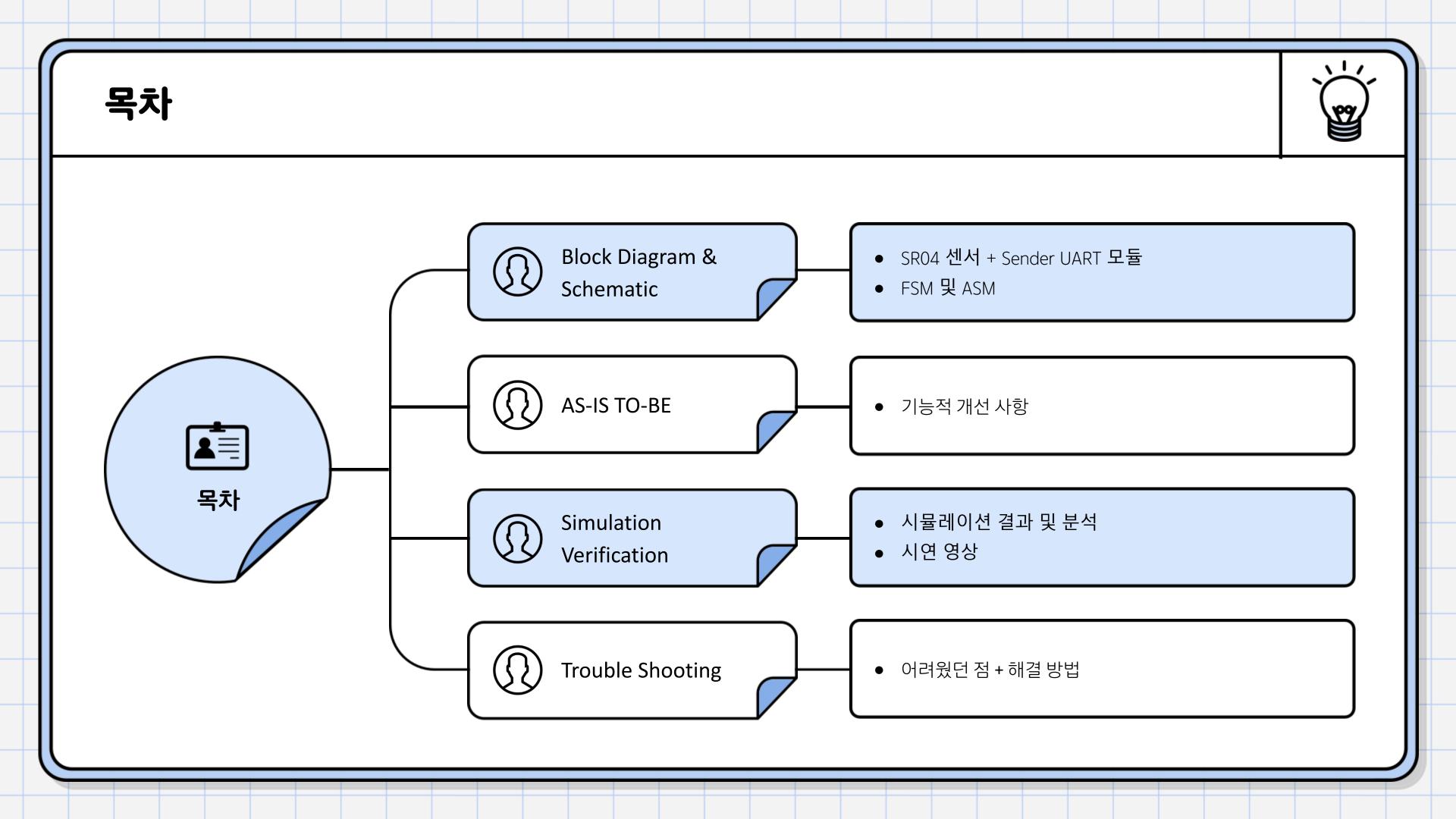
초음파를 통해 거리를 측정하는 SR04 센서와 FIFO 및 UART를 이용하여 측정 데이터를 받는 동작을 구현



Block Diagram –fnd_com→ FND_ echo CONTROLLER_fnd_data→ SR04_ distance -btn_start→ DEBOUNCE BTN_ SENDER_ dist_done -txtrigger **UART**

Schematic of TOP




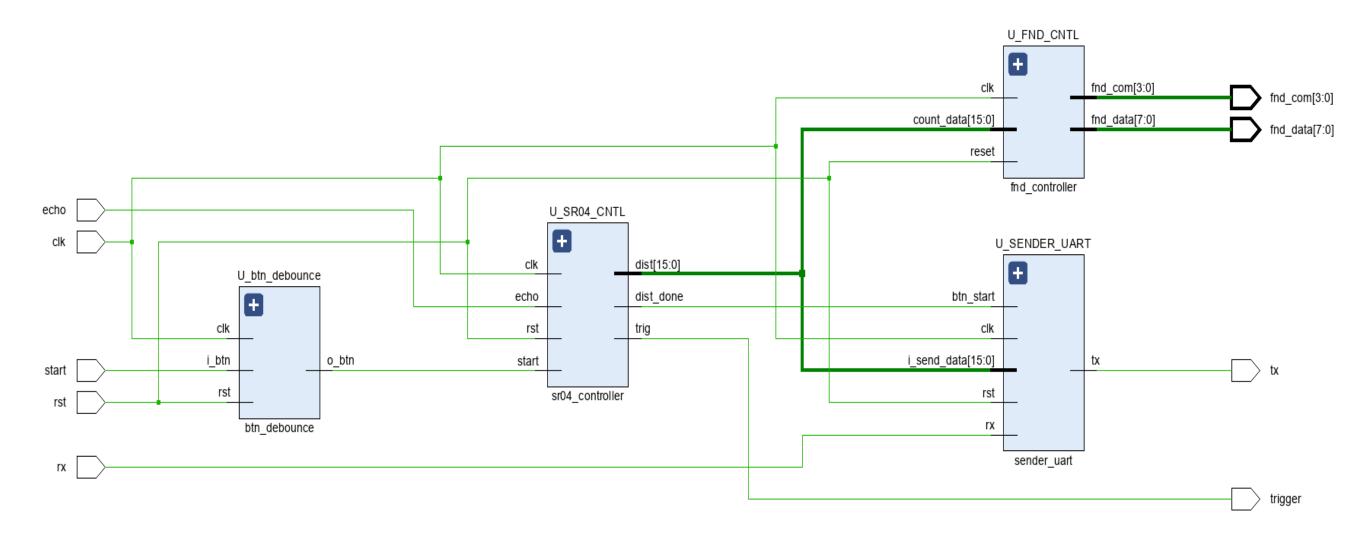

```
btn_debounce U_btn_debounce (
    .clk (clk),
    .rst (rst),
    .i_btn(start),
    .o_btn(w_start)
);
sender_uart U_SENDER_UART (
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .rx(rx),
    .i_send_data(w_dist),
    .btn_start(w_done),
    .tx(tx),
    .tx_done()
);
sr04_controller U_SR04_CNTL (
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .start(w_start),
    .echo(echo),
    .trig(trigger),
    .dist(w_dist),
    .dist_done(w_done)
);
fnd_controller U_FND_CNTL (
    .clk(clk),
    .reset(rst),
    .count_data(w_dist),
    .fnd_data(fnd_data),
    .fnd_com(fnd_com)
```

Schematic of SR04_Controller




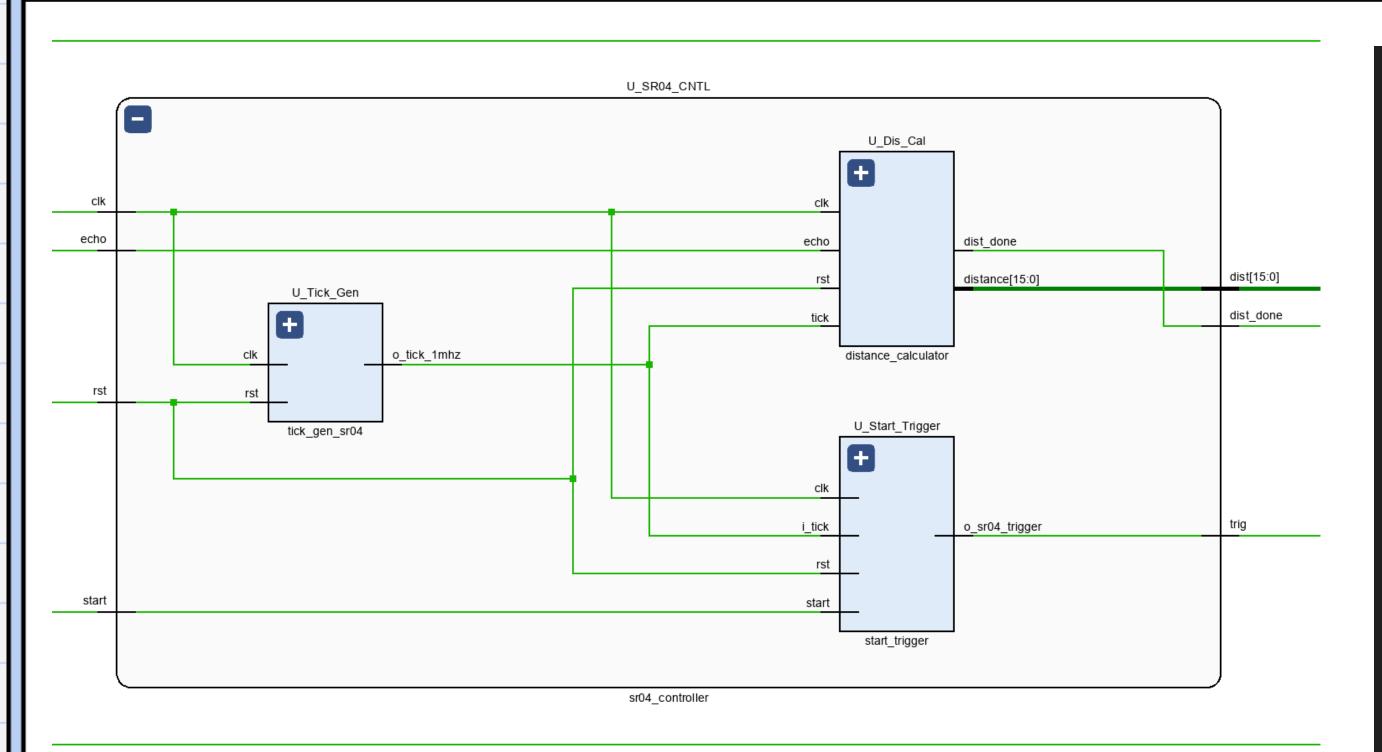

```
distance_calculator U_Dis_Cal(
.clk(clk),
.rst(rst),
.echo(echo),
.tick(w_tick),
.distance(dist),
.dist_done(dist_done)
);
start_trigger U_Start_Trigger(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .i_tick(w_tick),
    .start(start),
    .o_sr04_trigger(trig)
);
tick_gen_sr04 #(
    .F_COUNT(100)
) U_Tick_Gen(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .o_tick_1mhz(w_tick)
```


Schematic of Sender_UART



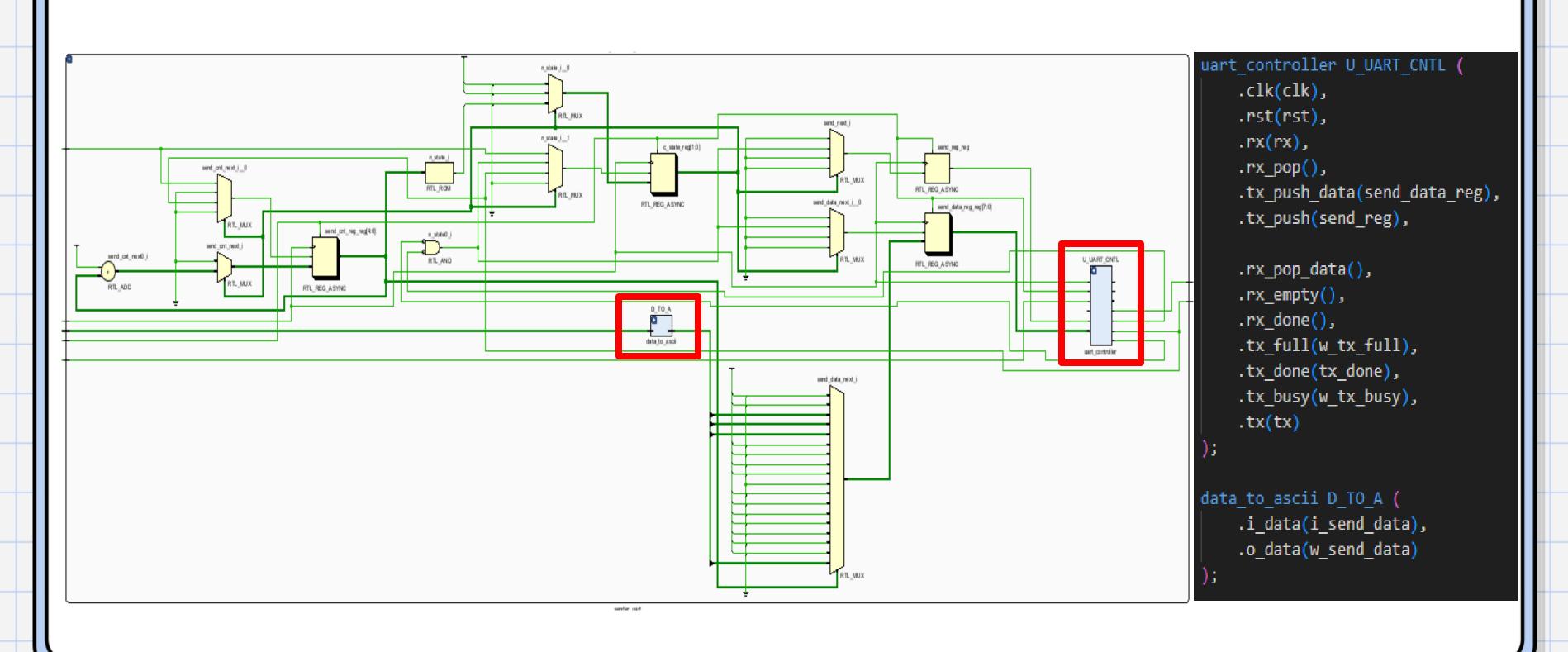


Schematic of UART_Controller



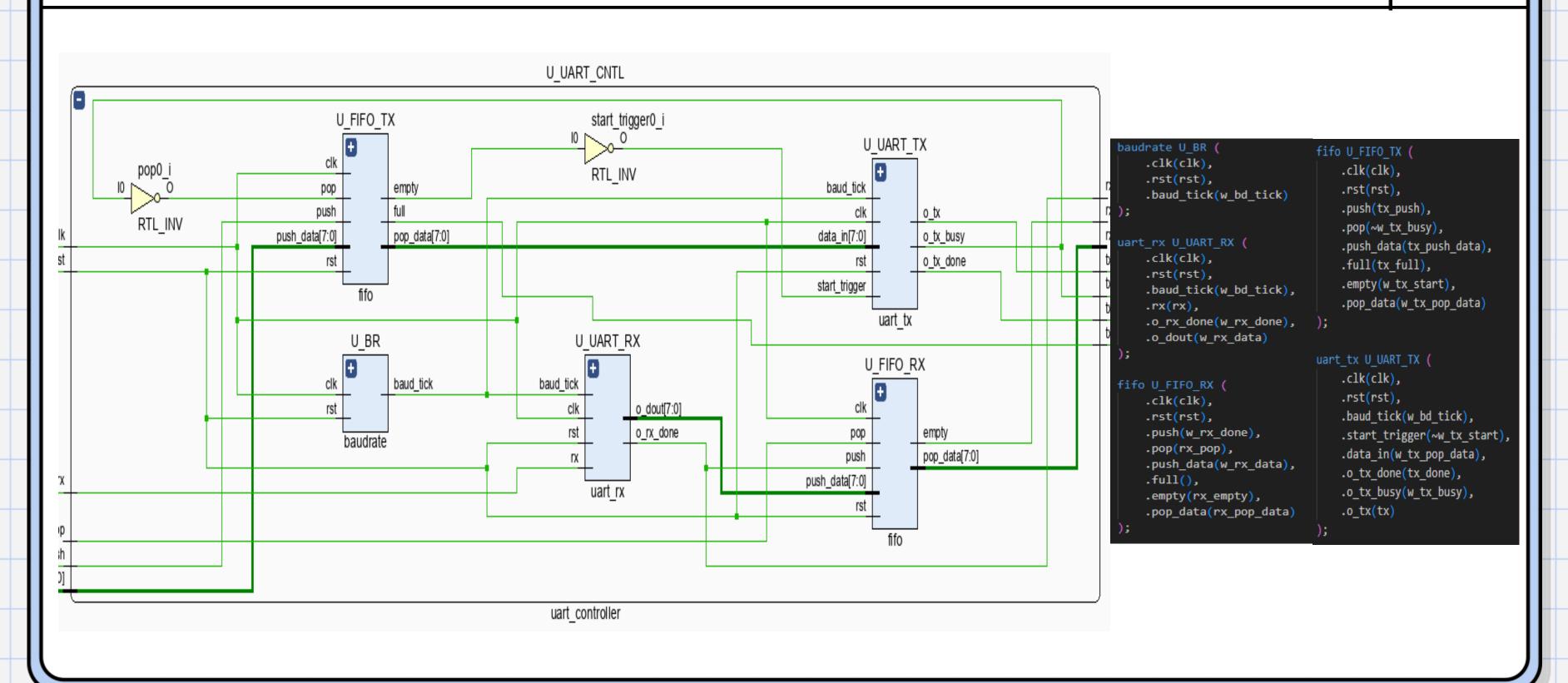

SR04 Controller (distance_calculator)




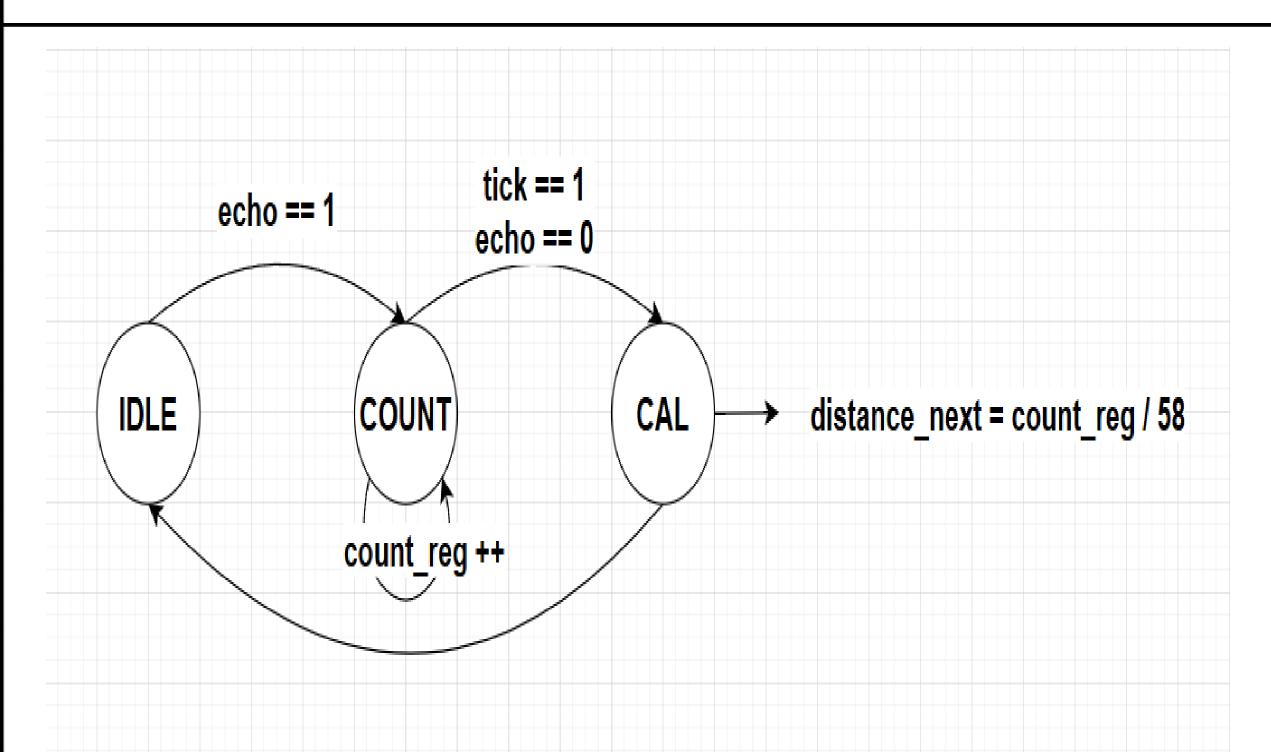

```
always @(*) begin
    state_next
                 = state_reg;
   count_next
                 = count_reg;
   distance_next = distance_reg;
                 = done_reg; // 0
   done next
   case (state_reg)
       IDLE: begin
            done_next = 1'b0;
            count_next = 0;
            if (echo) begin
                state_next = COUNT;
               distance_next = 0;
            end
        COUNT: begin
            distance_next = 0;
            if (tick) begin
               if (echo == 0) begin
                    state_next = CAL;
                count_next = count_reg + 1;
        end
       CAL: begin
           distance_next = count_reg / 58;
           done_next = 1'b1;
            state_next = IDLE;
        end
   endcase
```

SR04 Controller (start_trigger)




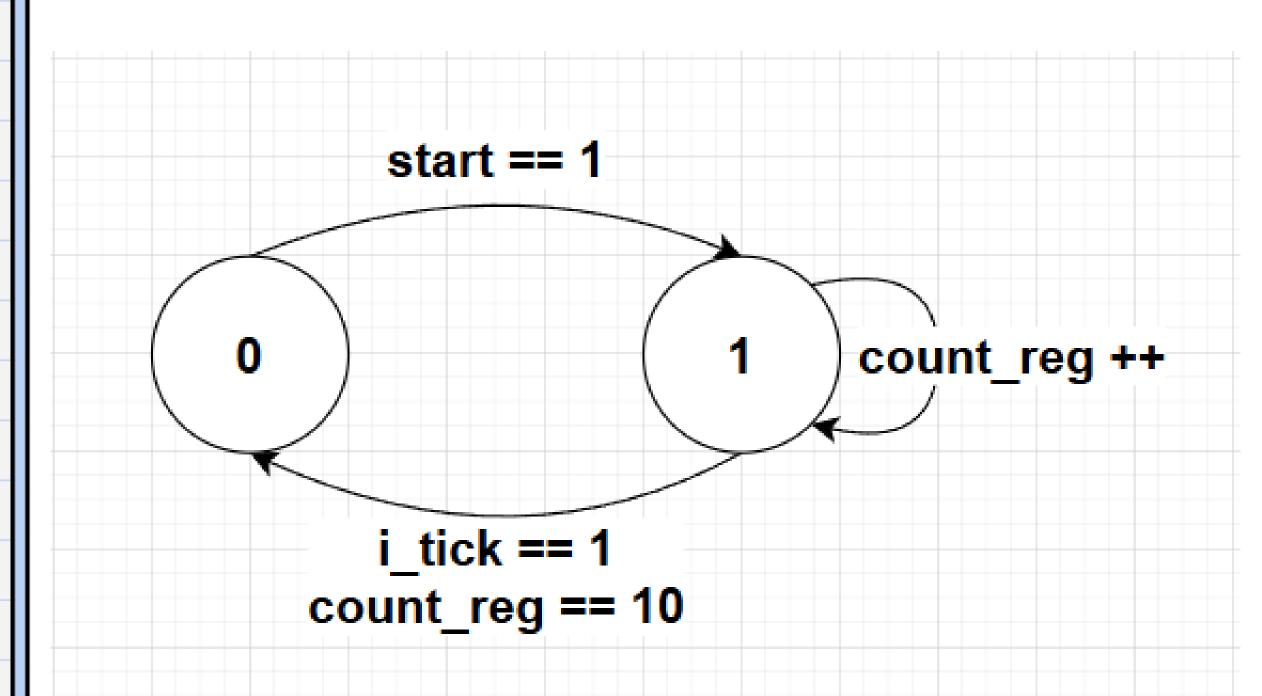

```
always @(*) begin
    start_next
                    = start reg;
    sr04_trigg_next = sr04_trigg_reg;
    count_next
                    = count_reg;
    case (start_reg)
        0: begin
            count_next = 0;
            sr04_trigg_next = 1'b0;
            if (start) begin
                start_next = 1;
            end
        end
        1: begin
            if (i_tick) begin
                sr04_trigg_next = 1'b1;
                if (count_reg == 10) begin
                    start_next = 0;
                end
                count_next = count_reg + 1;
            end
    endcase
end
```

Sender_UART (Sender_UART)



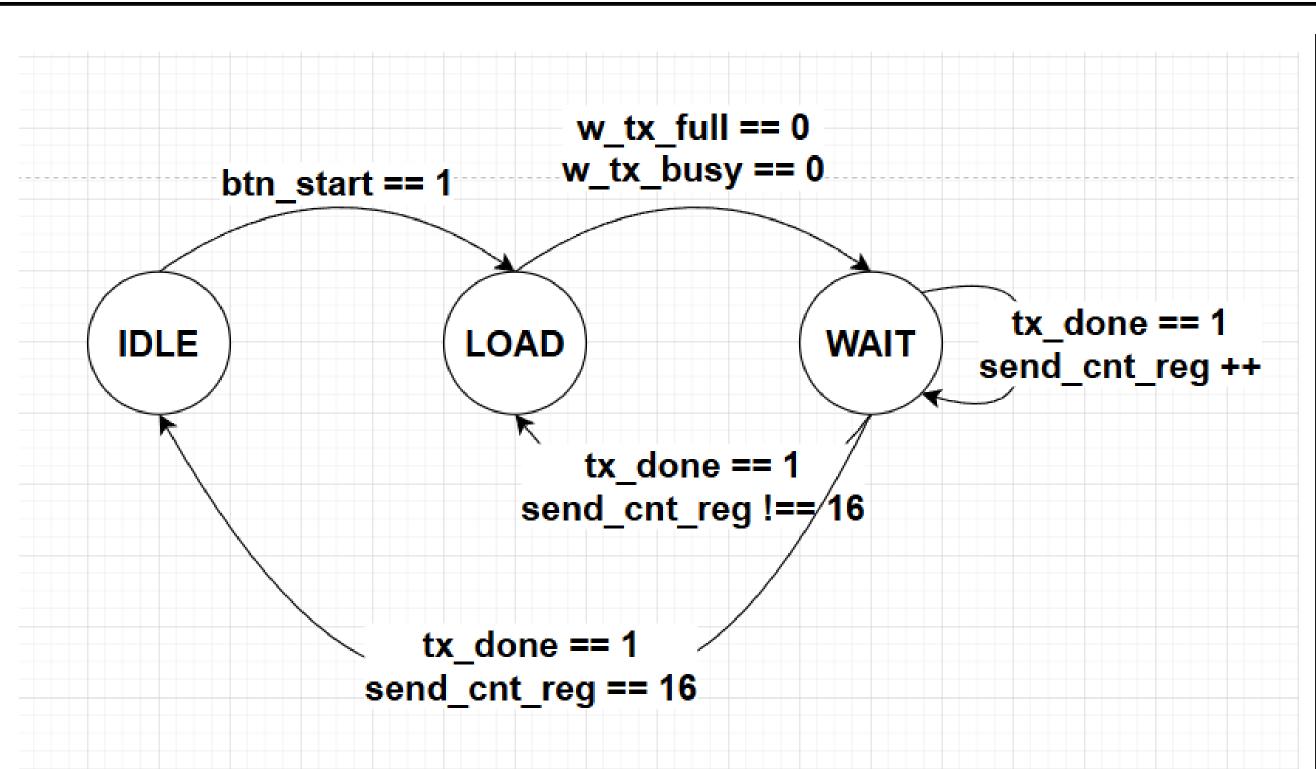

```
ways @(*) begin
 n_state = c_state;
 send_data_next = send_data_reg;
 send_next = 0;
 send_cnt_next = send_cnt_reg;
         if (btn_start) begin
         send_cnt_next = 0;
             n_state = LOAD;
     LOAD: begin // send
         send_next = 0;
         if (~w_tx_full && ~w_tx_busy) begin
                 case (send_cnt_reg)
                     0: send_data_next = "D";
                     9: send_data_next = w_send_data[31:24];
                     10: send_data_next = w_send_data[23:16];
                     11: send_data_next = w_send_data[15:8];
                     12: send_data_next = w_send_data[7:0];
                     13: send_data_next = "c";
                     14: send_data_next = "m";
                     15: send_data_next = "\n";
                     16: send_data_next = "\r";
                     default: begin
                         send_data_next = 0;
                         n_state = IDLE;
                 send next=1;
                 n_state = WAIT;
     WAIT: begin
         if(tx_done) begin
             send_cnt_next = send_cnt_reg + 1;
             if (send_cnt_reg == 16) n_state = IDLE;
             else n_state = LOAD;
```

AS-IS TO-BE



AS-IS


```
case (send_cnt_reg)
    2'b00: send_data_next = w_send_data[31:24];
    2'b01: send_data_next = w_send_data[23:16];
    2'b10: send_data_next = w_send_data[15:8];
    2'b11: send_data_next = w_send_data[7:0];
```

TO-BE

```
case (send_cnt_reg)
    0: send_data_next = "D";
    1: send_data_next = "i";
    2: send_data_next = "s";
    3: send_data_next = "t";
    4: send_data_next = "a";
    5: send_data_next = "n";
    6: send_data_next = "c";
    7: send_data_next = "e";
    8: send_data_next = ":";
    9: send_data_next = w_send_data[31:24];
    10: send_data_next = w_send_data[23:16];
    11: send_data_next = w_send_data[15:8];
    12: send_data_next = w_send_data[7:0];
    13: send_data_next = "c";
    14: send_data_next = "m";
    15: send_data_next = "\n";
    16: send_data_next = "\r";
```


Simulation Verification - start



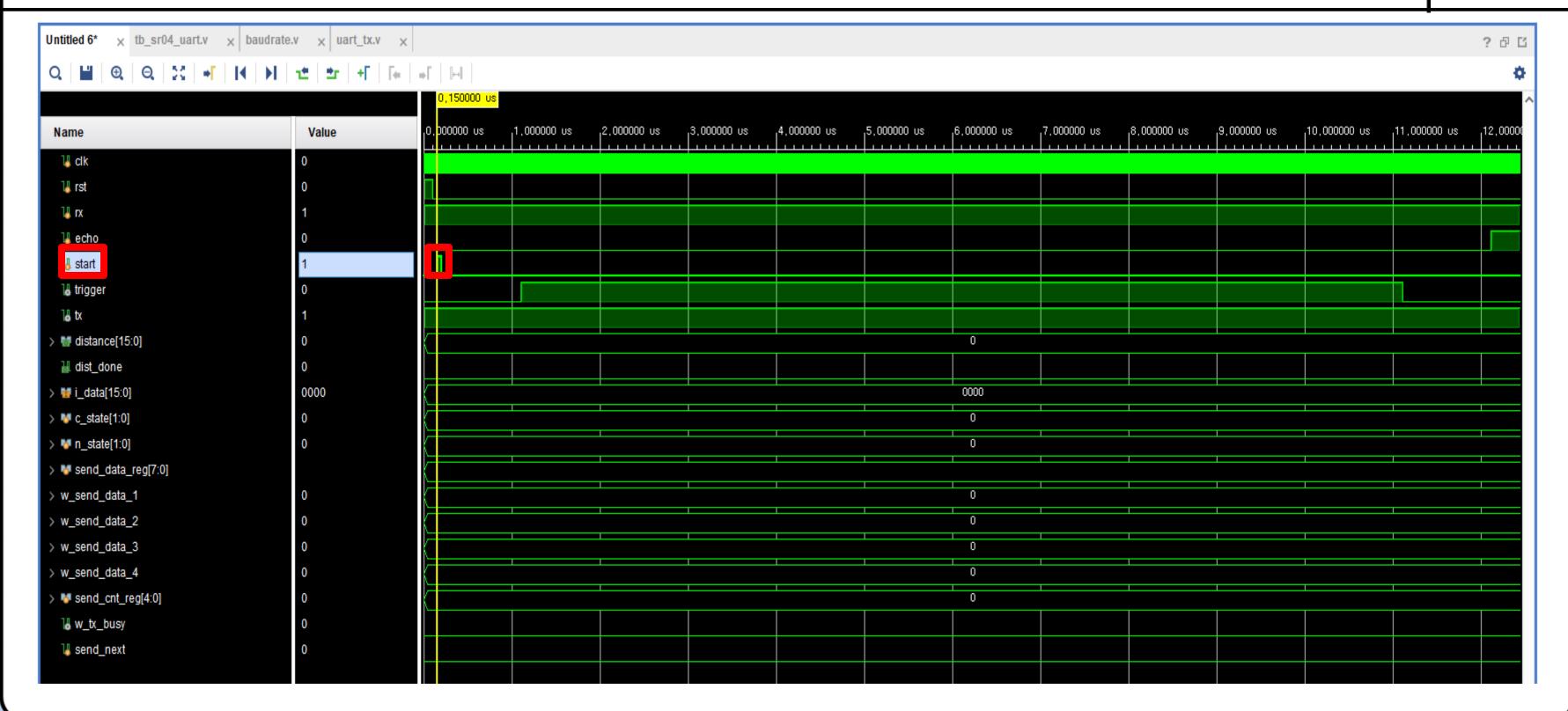


Simulation Verification - trigger



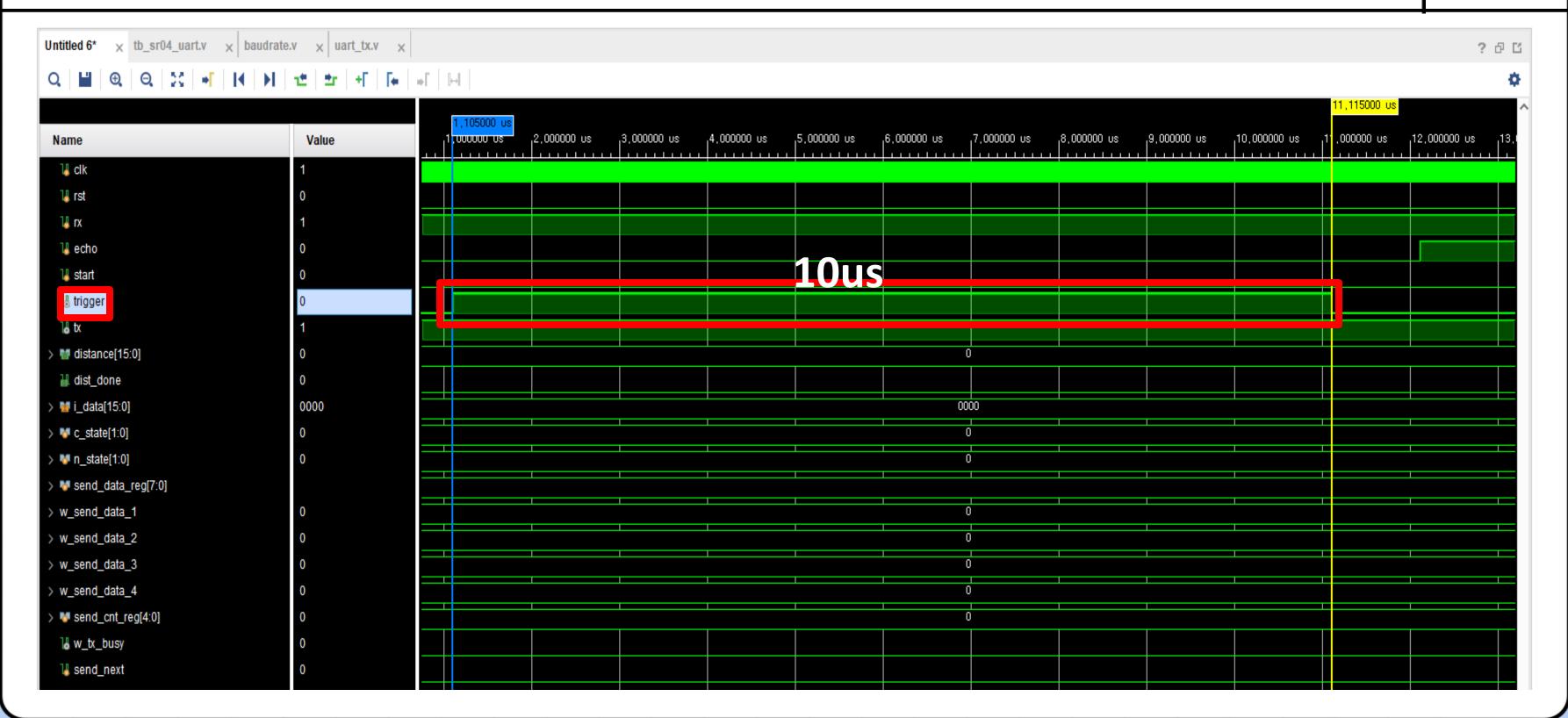


Simulation Verification - echo



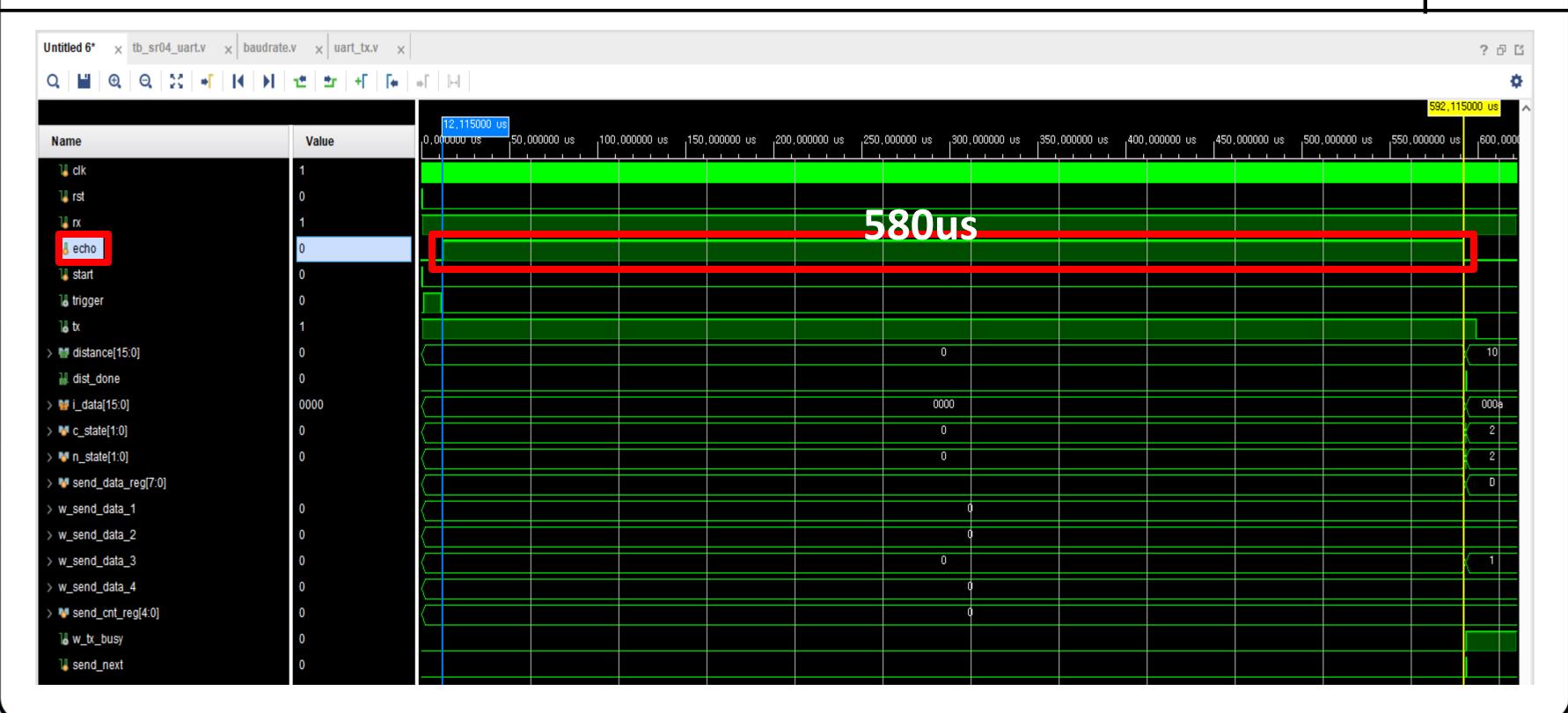

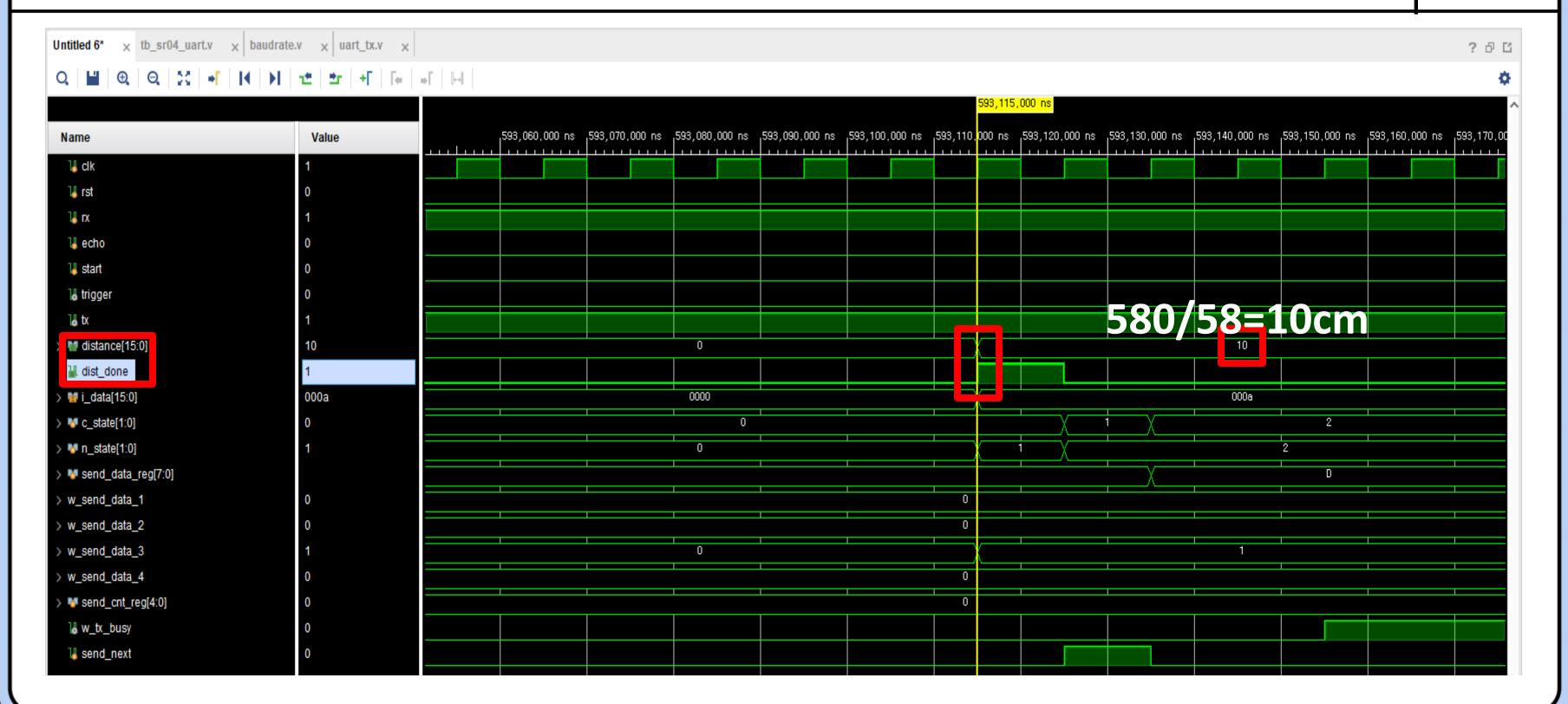
Simulation Verification - distance & dist_done






Simulation Verification - state



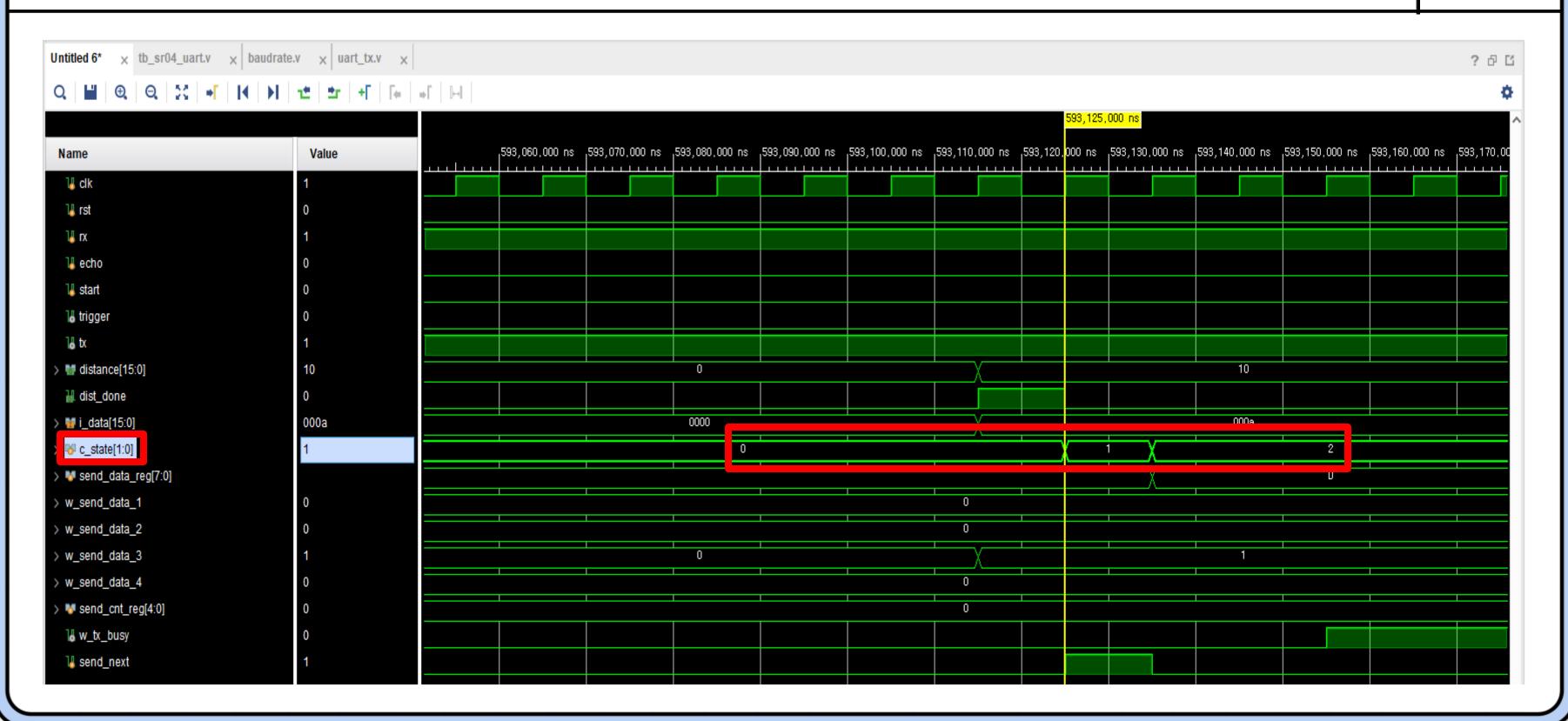


Simulation Verification - send_cnt_reg



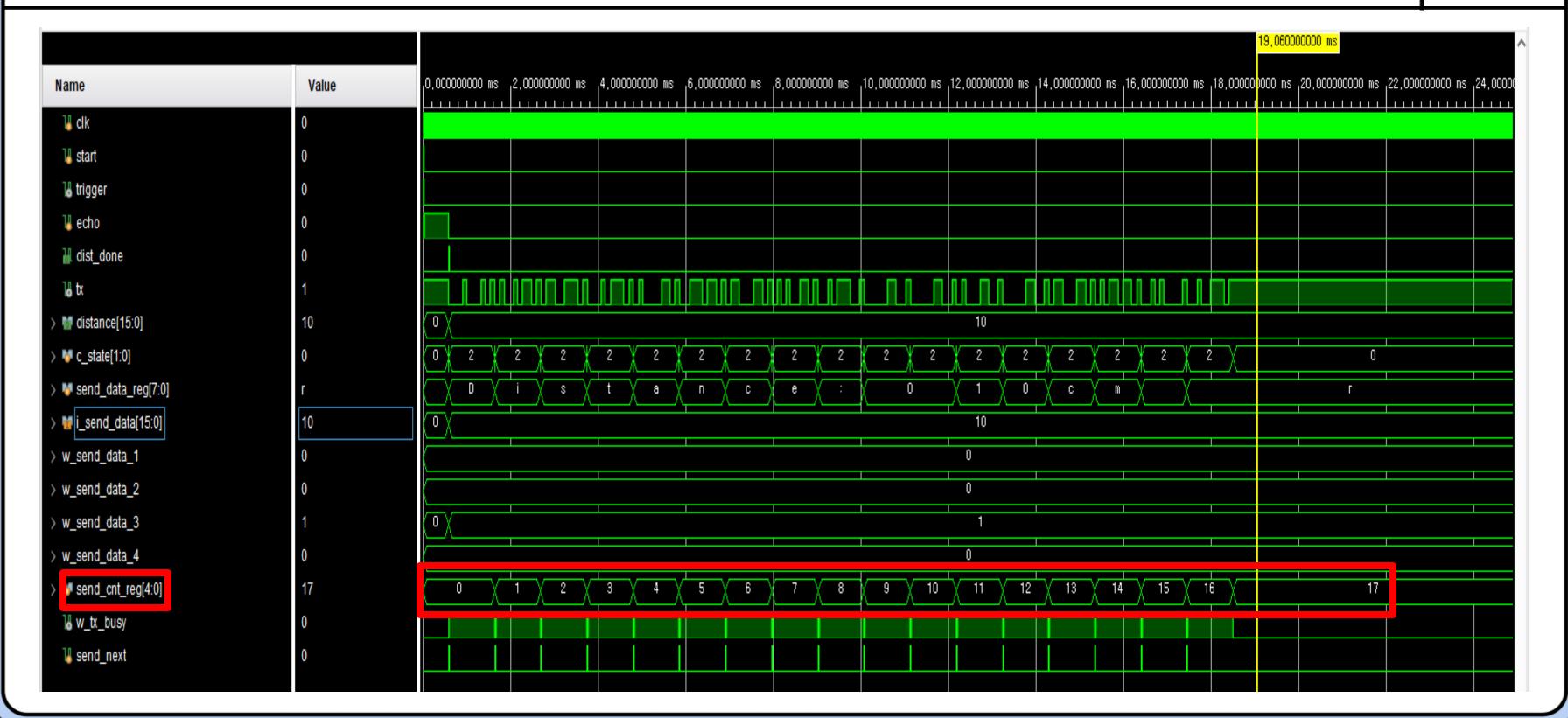

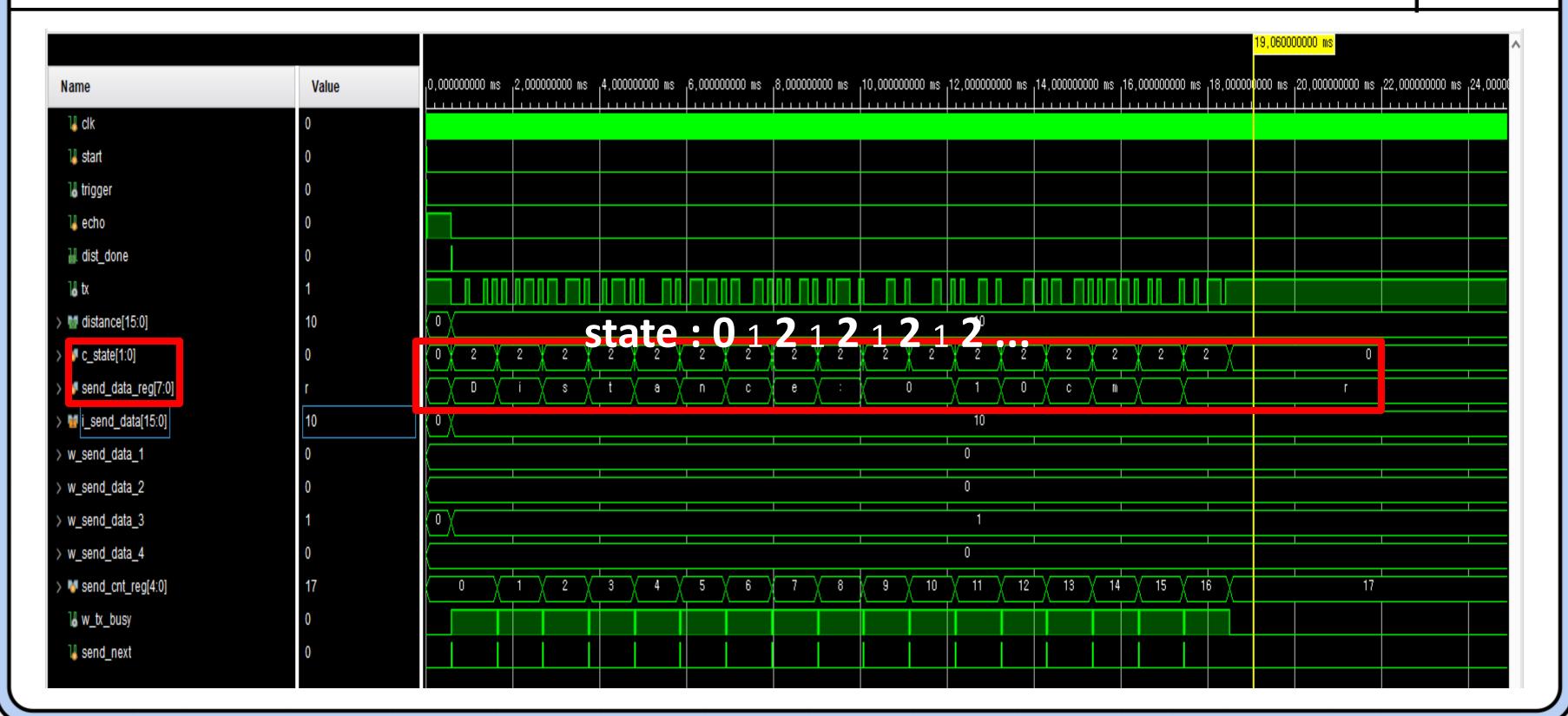
Simulation Verification - state & send_data_reg






Simulation Verification - state



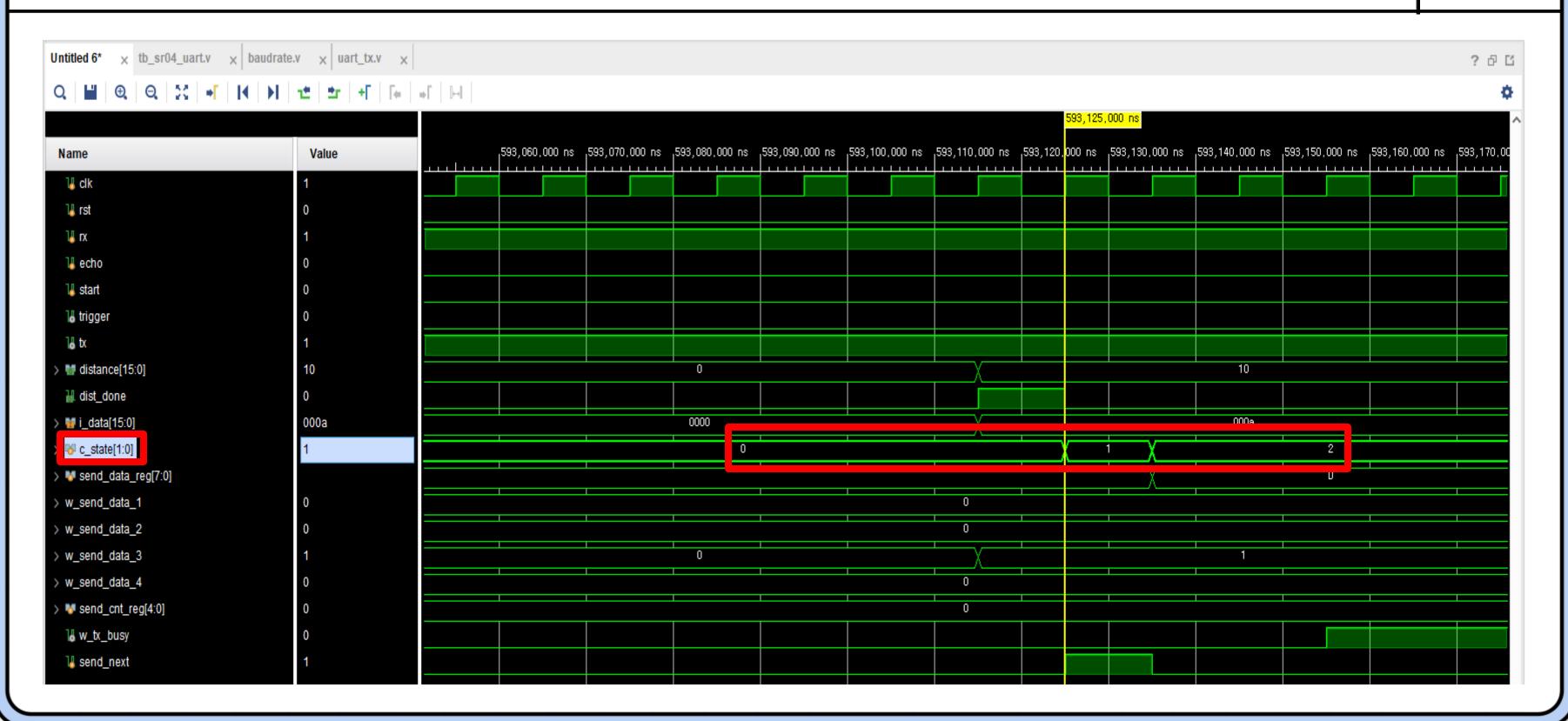

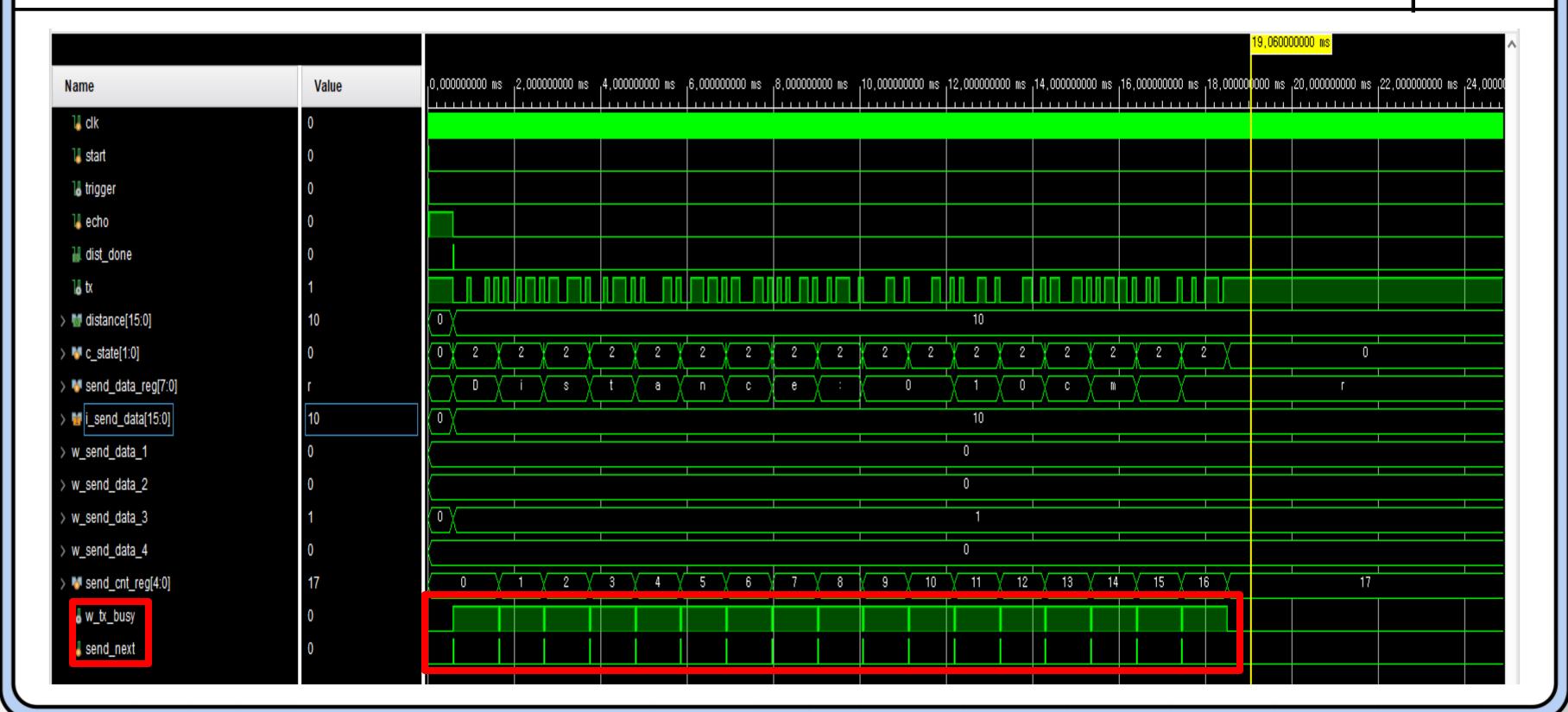
Simulation Verification - w_tx_busy & send_next






Simulation Verification - 시연 영상



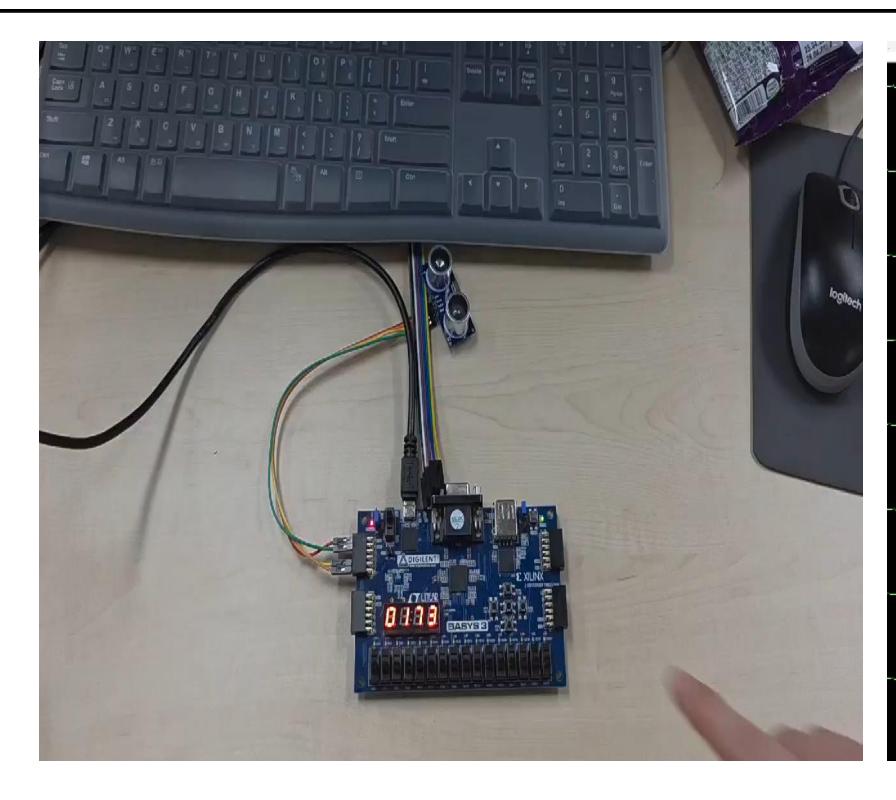

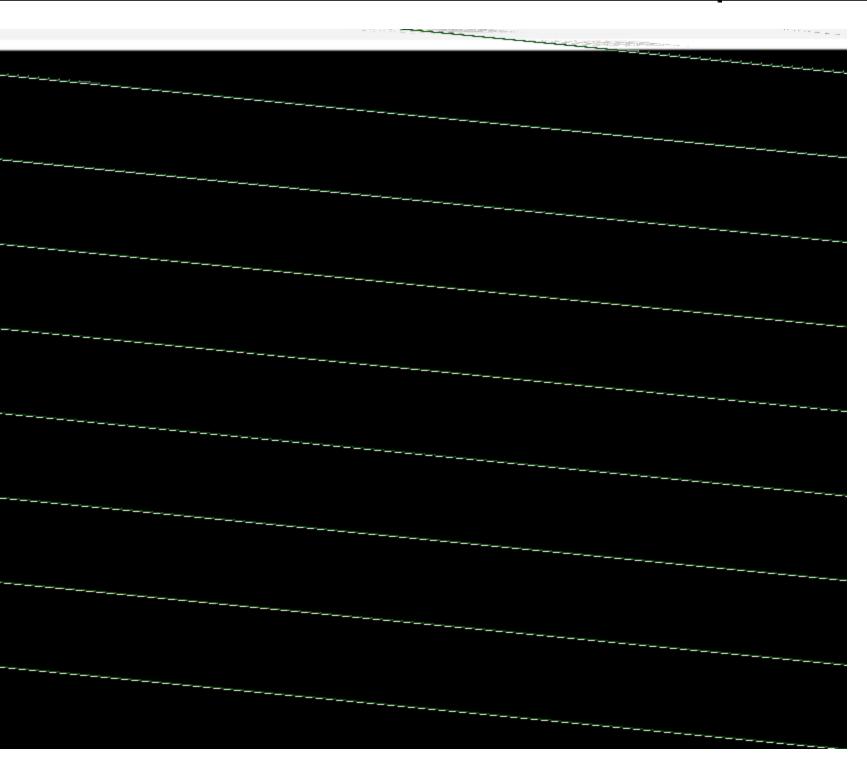


Trouble Shooting - Before



```
WAIT: begin
    if(~w_tx_busy) begin
        send_cnt_next = send_cnt_reg + 1;
        if (send_cnt_reg == 16) n_state = IDLE;
        else n_state = LOAD;
    end
end
```

2개의 state

IDLE / START

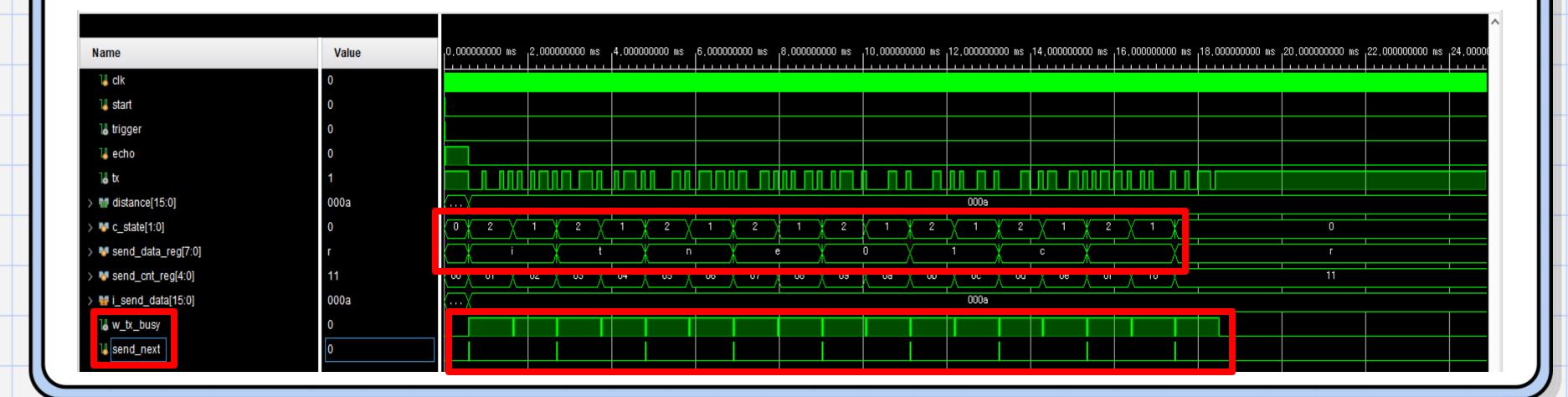

Trouble Shooting - After




```
tx_done
```

```
WAIT: begin
   if(tx_done) begin
       send_cnt_next = send_cnt_reg + 1;
       if (send_cnt_reg == 16) n_state = IDLE;
       else n_state = LOAD;
   end
end
```

3개의 state

IDLE / LOAD / WAIT

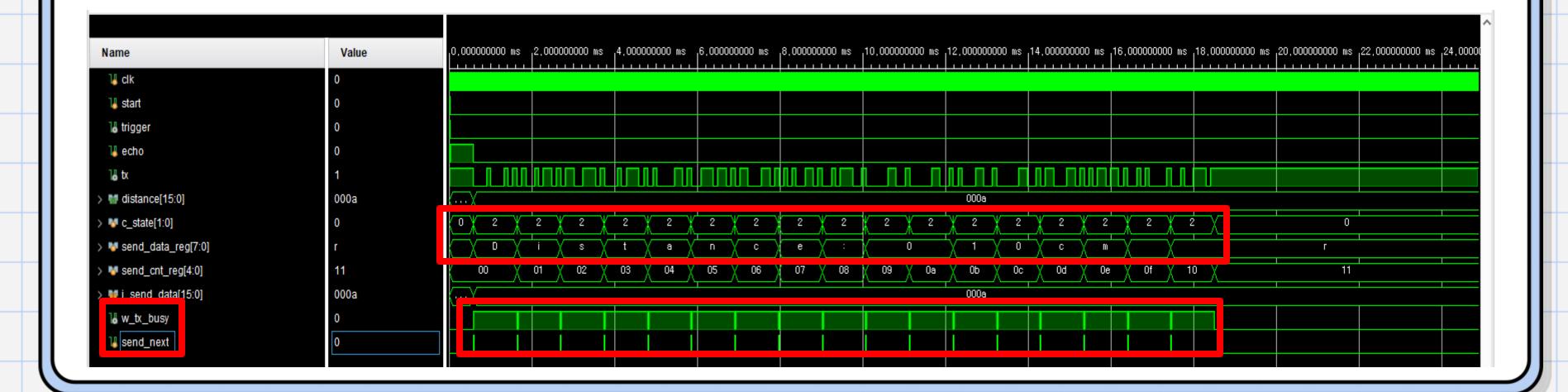



DHT11 Sensor


CHAPTER 05

이현수

온,습도를 측정하는 DHT11 센서와 FIFO 및 Uart unit을 이용하여 측정 데이터를 받는 동작을 구현했습니다.


Schematic (RTL)



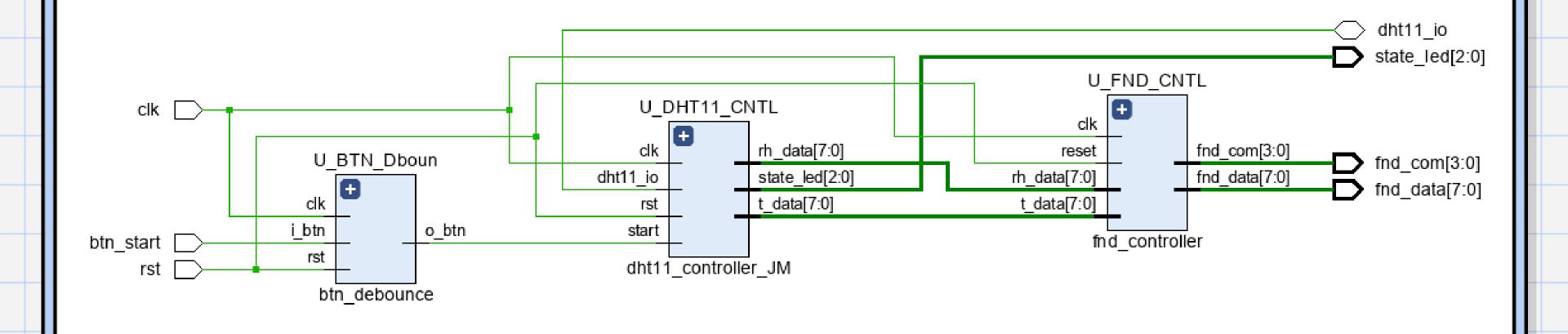


Schematic of DHT_Cntrl



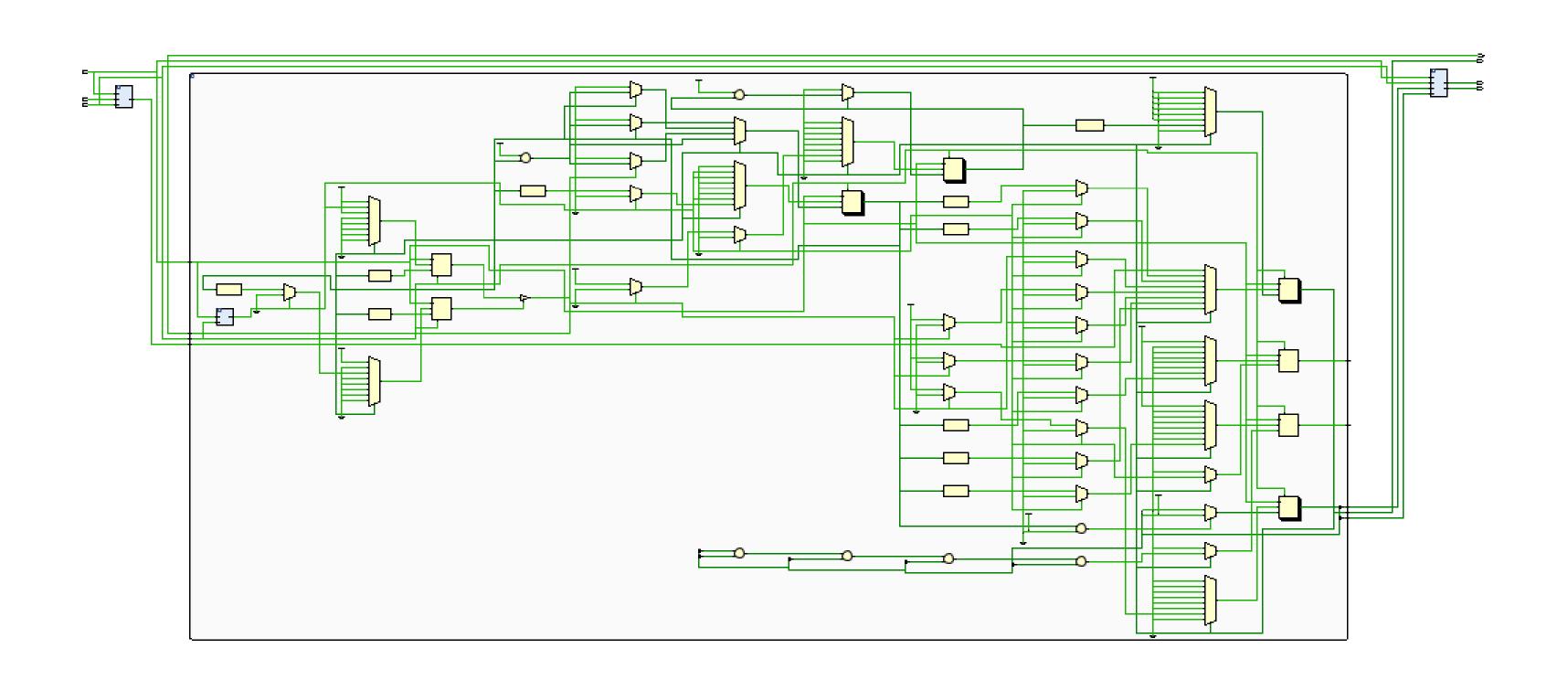


Schematic of Fnd_Cntrl



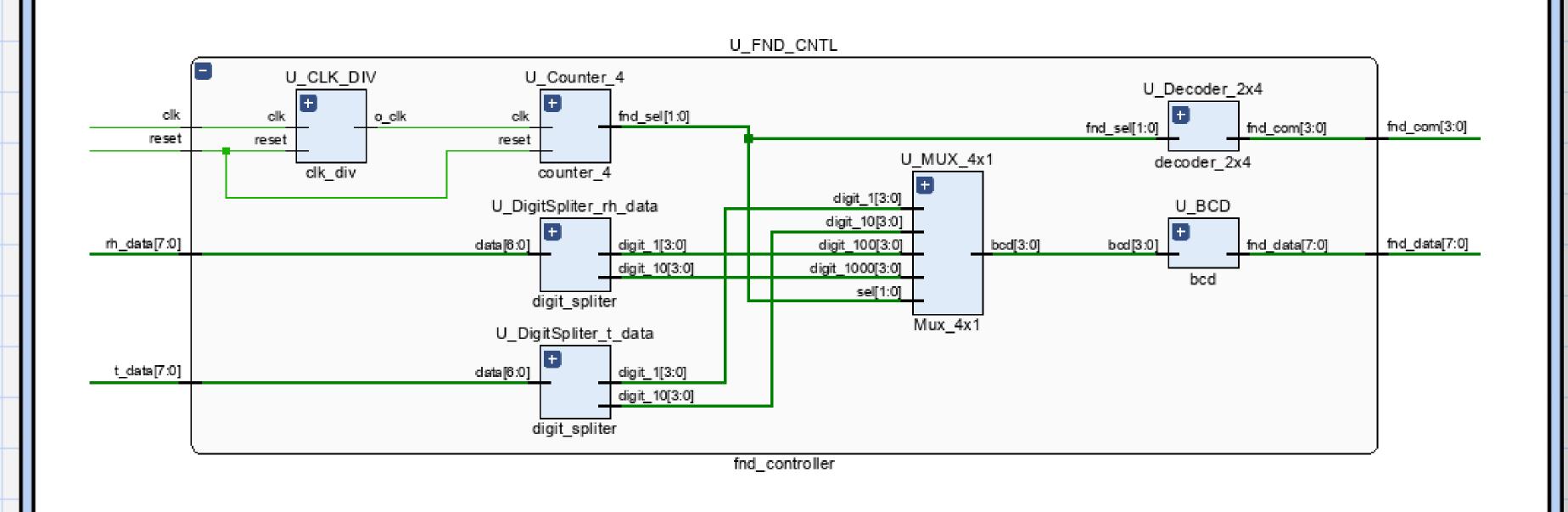

FIFO(First in First Out)




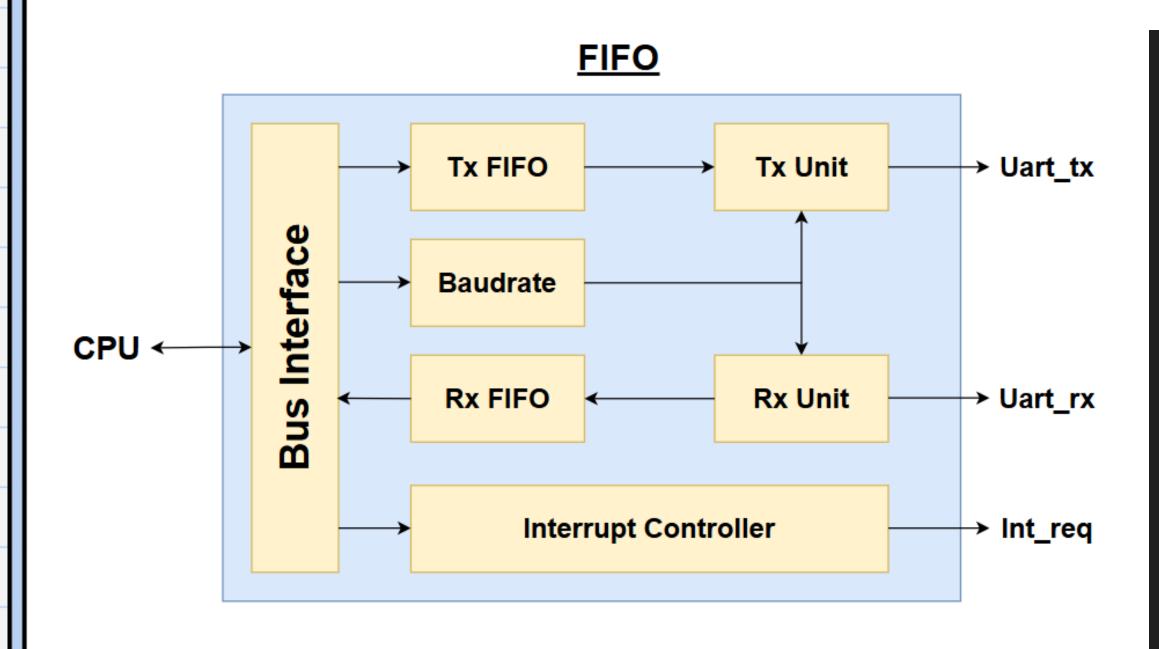

```
FIFO U_FIFO_TX (
                                      baudrate U_BR (
                                           .clk(clk),
           (clk),
   .clk
                                           .rst(rst),
           (rst),
                                           .baud_tick(w_bd_tick)
    .rst
                                    );
           (tx_push),
    .push
           (~w_tx_busy),
                                      Uart_Rx U_UART_RX (
    .push_data(tx_push_data),
                                           .clk(clk),
   .full
           (tx_full),
                                           .rst(rst),
           (w_tx_start),
    .empty
                                           .b_tick(w_bd_tick),
   .pop_data (w_tx_pop_data)
                                           .rx(rx),
                                           .o_rx_done(w_rx_done),
                                           .o_dout(w_rx_data)
                                      );
FIFO U_FIFO_RX (
                                      Uart_Tx U_UART_TX (
   .clk(clk),
                                           .clk(clk),
   .rst(rst),
                                           .rst(rst),
                                           .baud_tick(w_bd_tick),
   .push(w_rx_done),
                                           .start(~w_tx_start),
   .pop(rx_pop), // rx fifo
                                           .din(w_tx_pop_data),
   .push_data(w_rx_data),
                                           .o_tx_done(tx_done),
   .full(),
                                           .o_tx_busy(w_tx_busy),
   .empty(rx_empty), // rx fifo empty
                                           .o_tx(tx)
    .pop_data(rx_pop_data) // pop data
                                      );
                                  endmodule
```

FIFO(First in First Out)




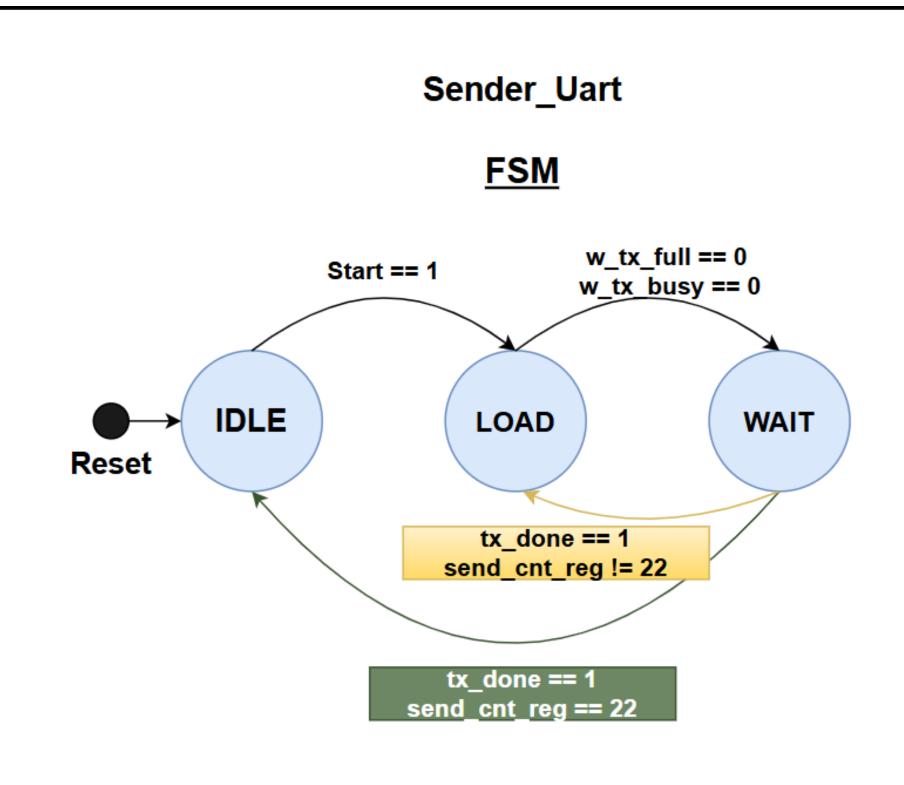

```
LOAD: begin
    if (~w_tx_full && ~w_tx_busy) begin
        case (send_cnt_reg)
            0: send_data_next = "T";
            1: send_data_next = "e";
            2: send_data_next = "m";
            3: send_data_next = "p";
            4: send_data_next = ":";
            5: send_data_next = " ";
            6: send_data_next = temp_ascii[0];
            7: send_data_next = temp_ascii[1];
            8: send_data_next = "'";
            9: send_data_next = "C";
            10: send_data_next = ",";
            11: send_data_next = " ";
            12: send_data_next = "H";
            13: send_data_next = "u";
            14: send_data_next = "m";
            15: send_data_next = "i";
            16: send_data_next = "d";
            17: send_data_next = ":";
            18: send_data_next = " ";
            19: send_data_next = humi_ascii[0];
            20: send_data_next = humi_ascii[1];
            21: send_data_next = "%";
            22: send_data_next = "\n";
            default: begin
               send_data_next = 0;
               next_state = IDLE;
           end
        endcase
        send_next = 1;
        next_state = WAIT;
end
```

Sender_Uart



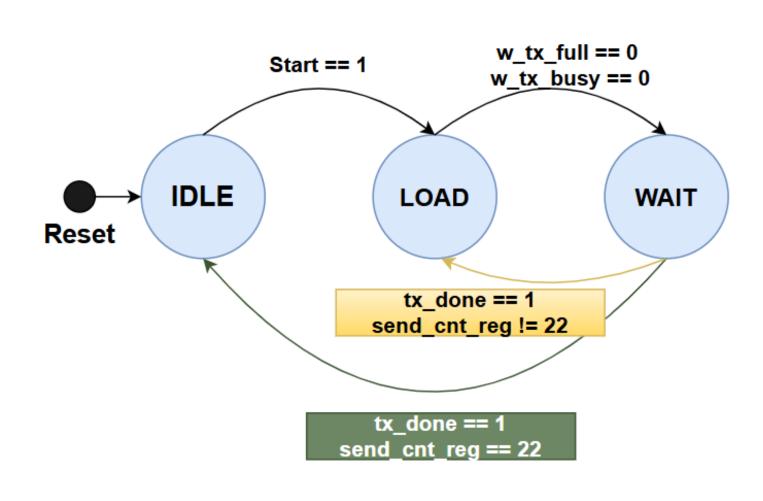

```
datatoascii2 U_temp (
    .i_data(i_send_data[7:0]),
    .o1(temp_ascii[0]),
    .o2(temp_ascii[1])
);
datatoascii2 U_humi (
    .i_data(i_send_data[15:8]),
    .o1(humi_ascii[0]),
    .o2(humi_ascii[1])
);
Uart_controller U_UART_CNTL (
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .rx(rx),
    .rx_pop(),
    .rx_pop_data(),
    .rx_empty(),
    .rx_done(),
    .tx_push_data(send_data_reg),
    .tx_push(send_reg),
    .tx_full(w_tx_full),
    .tx_done(tx_done),
    .tx_busy(w_tx_busy),
    .tx(tx)
```


```
module datatoascii2 (
    input [7:0] i_data,
    output [7:0] o1,
    output [7:0] o2
);
    assign o1 = (i_data / 10) + 8'd48;
    assign o2 = (i_data % 10) + 8'd48;
endmodule
```

DHT11_Controller



DHT11_Controller

<u>FSM</u>

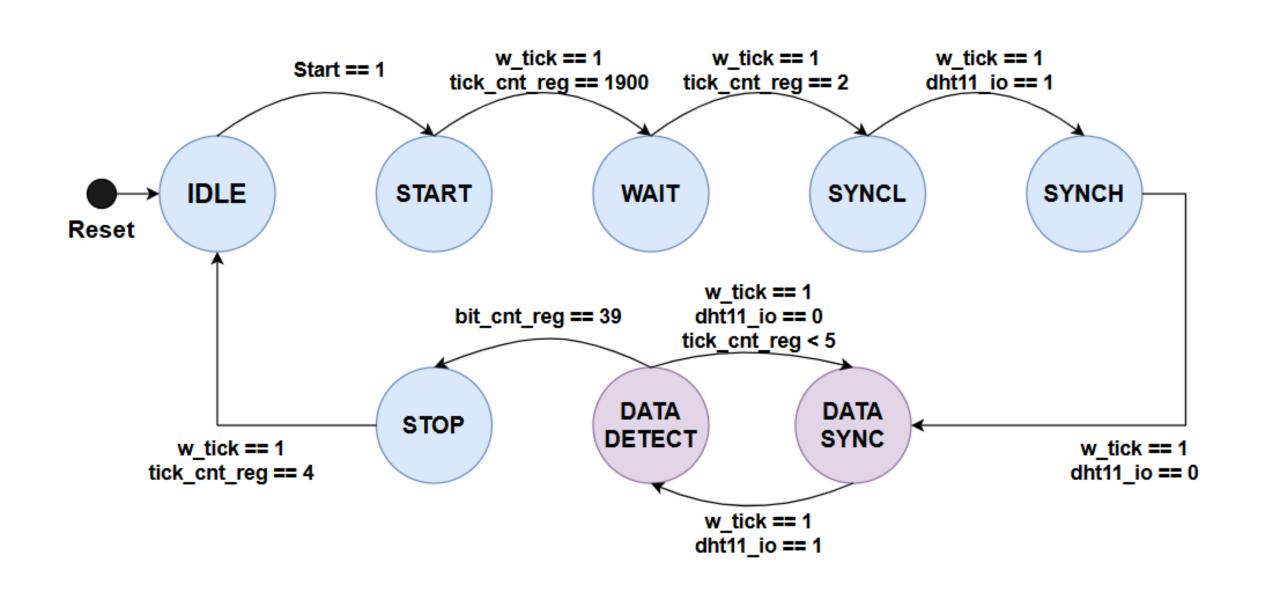

DHT11_Controller



```
DATA_DETECT: begin
                                                                                 assign rh_data = data_reg[39:32];
   dht11_next = 1'b1;
                                                                                 assign t_data = data_reg[23:16];
   if (w_tick) begin
        if (!dht11 io) begin
           if (tick_cnt_reg < 5) begin //data 입력 0
                                                                                   STOP: begin
               data_next = {data_reg[38:0], 1'b0};
                                                                                       dht11_next = 1'b0;
           end else begin //data 입력 1
                                                                                       if (w_tick) begin
               data_next = {data_reg[38:0], 1'b1};
                                                                                           if (tick_cnt_reg == 4) begin
           end
                                                                                              done_next = 1'b1;
           if (bit_cnt_reg== 39) begin //state 이동
                                                                                              valid_next = ((data_reg[39:32] + data_reg[31:24] +
               bit_cnt_next = 0;
                                                                                                 data_reg[23:16] + data_reg[15:8]) == data_reg[7:0]);
               n_state = STOP;
                                                                                              n_state = IDLE;
               tick_cnt_next = 0;
                                                                                           end else begin
           end else begin
                                                                                               tick_cnt_next = tick_cnt_reg + 1;
               bit_cnt_next = bit_cnt_reg + 1;
                                                                                           end
               n_state = DATA_SYNC;
                                                                                       end
               tick_cnt_next = 0;
                                                                                   end
           end
        end else begin
                                                                               endcase
           tick_cnt_next = tick_cnt_reg + 1;
                                                                           end
        end
    end
                                                                        endmodule
```

AS-IS TO-BE



AS-IS

TO-BE

16비트 데이터 추출 방식

온,습도 데이터 각 8비트로 분할

wire [31:0] w_send_data;

```
wire [7:0] temp_ascii[1:0];
wire [7:0] humi_ascii[1:0];
```

온도, 습도 데이터만 출력

글자 출력을 추가하여 가시성 확보

```
case (send_cnt_reg)
    2'b00: send_data_next = w_send_data[31:24];
    2'b01: send_data_next = w_send_data[23:16];
    2'b10: send_data_next = w_send_data[15:8];
    2'b11: send_data_next = w_send_data[7:0];
endcase
```

```
0: send_data_next = "T";
1: send_data_next = "e";
2: send_data_next = "m";
3: send_data_next = "p";
4: send_data_next = ":";
5: send_data_next = " ";
6: send_data_next = temp_ascii[0];
7: send_data_next = temp_ascii[1];
8: send_data_next = "";
9: send_data_next = "C";
```


Trouble-shooting





~w_tx_busy -> tx_done

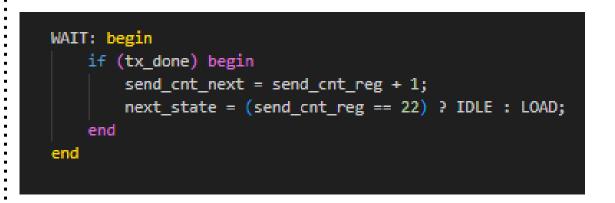- 시뮬레이션을 확인하는 도중,
 홀수 번째와 짝수 번째 데이터들의 load되는 시간이 크게 다른 것을 확인.
- WAIT 상태에서 busy 조건을 확인하면서 타이밍이 망가짐. tx_done 으로 해결






Check_Sum


- 초반 설계 당시, Check_Sum 상태에서 Stop 상태로 넘어가지 않는 문제 발생
- 원인 찾기 실패 후, Check_Sum을 STOP 상태에서 동작하도록 수정.
- 이후 시뮬레이션에서 state가 DATA_DETECT -> STOP -> IDLE로 넘어가는 것과 valid가 High가 되는 것을 확인.




```
timescale 1ns / 1ps
module tb_sender ();
   reg clk = 0;
   reg rst = 1;
   reg btn_start = 0;
    reg rx = 1;
   wire tx, tx_done;
   // {humidity, temperature} = {52, 25}
   wire [15:0] i_send_data = {8'h52, 8'h25};
   // DUT 인스턴스
       .clk(clk),
       .rst(rst),
       .rx(rx),
       .i_send_data(i_send_data),
       .btn_start(btn_start),
       .tx(tx),
       .tx_done(tx_done)
   );
    // 클럭 생성 (100MHz)
   always #5 clk = ~clk;
   initial begin
       #0;
       clk = 0;
       rst = 1;
       btn_start = 0;
       #20 \text{ rst} = 0;
       #50;
       btn_start = 1;
       #10;
       btn_start = 0;
       #50000;
       $stop;
```

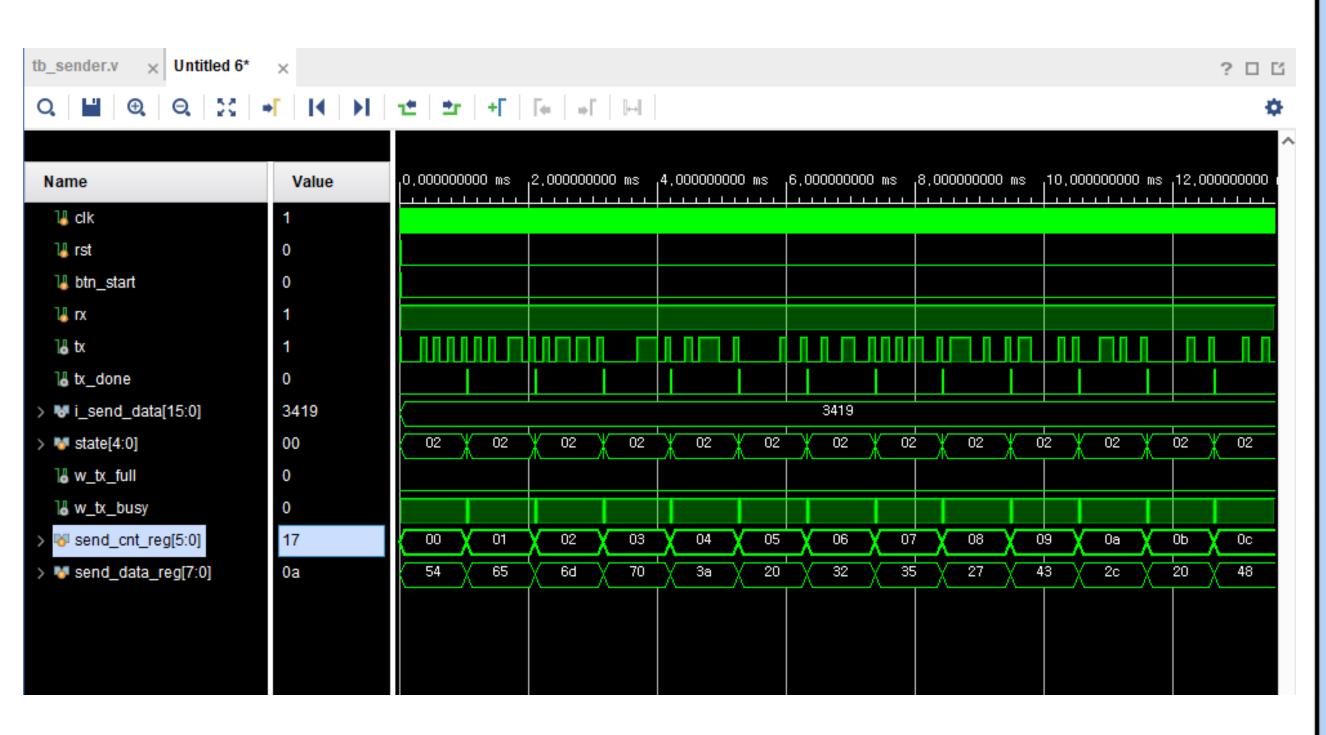




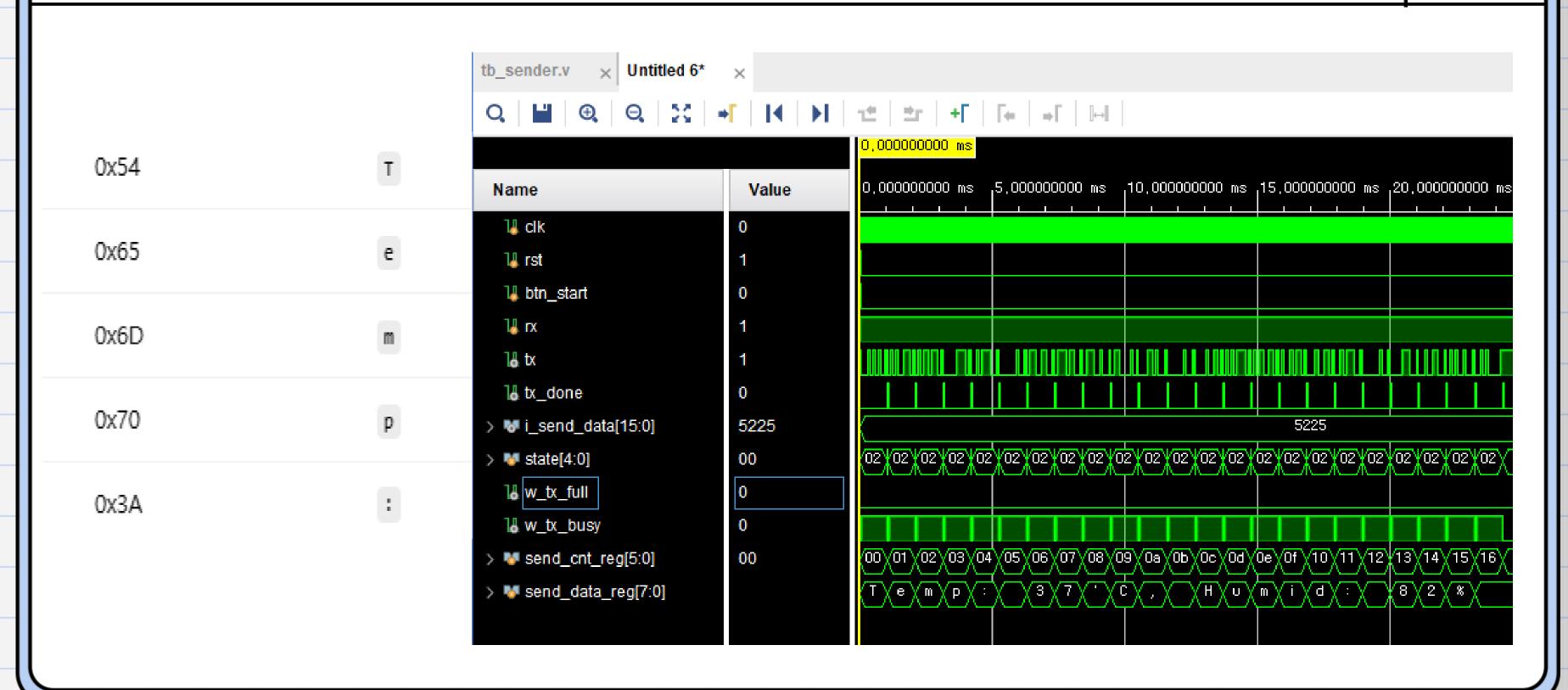




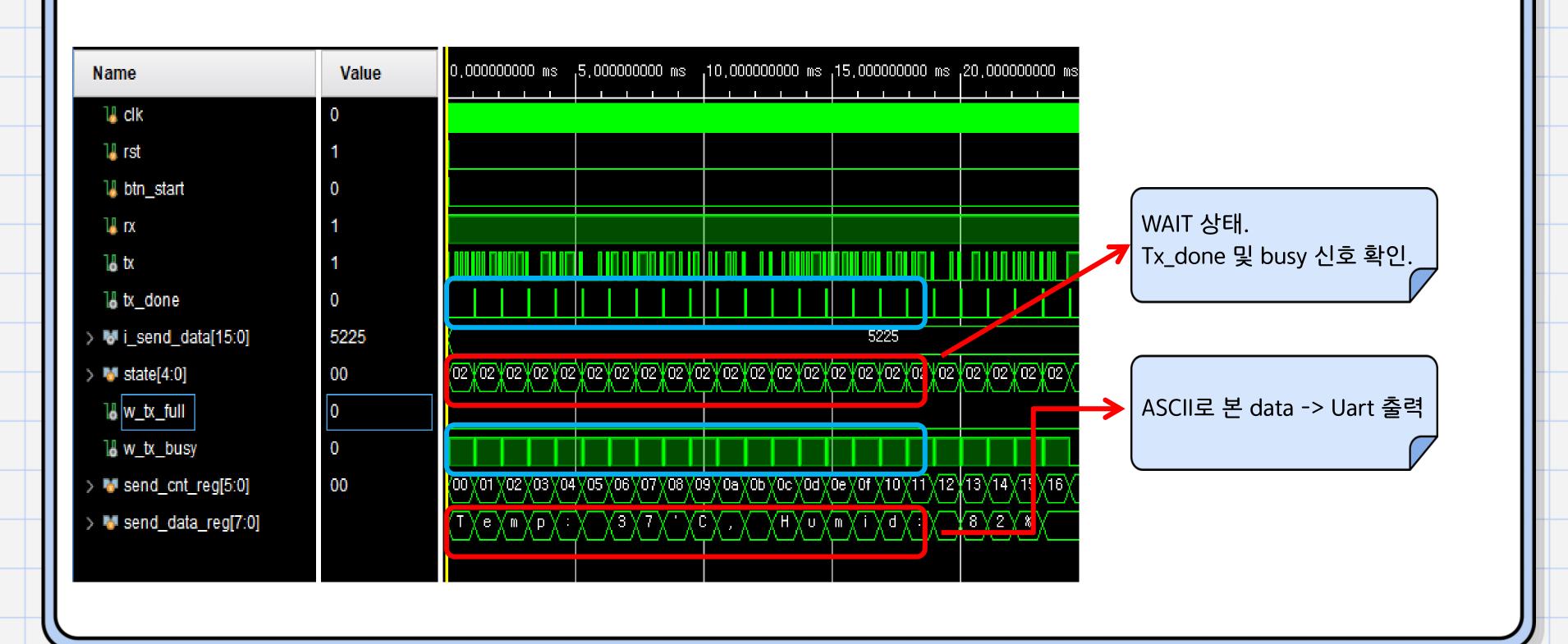




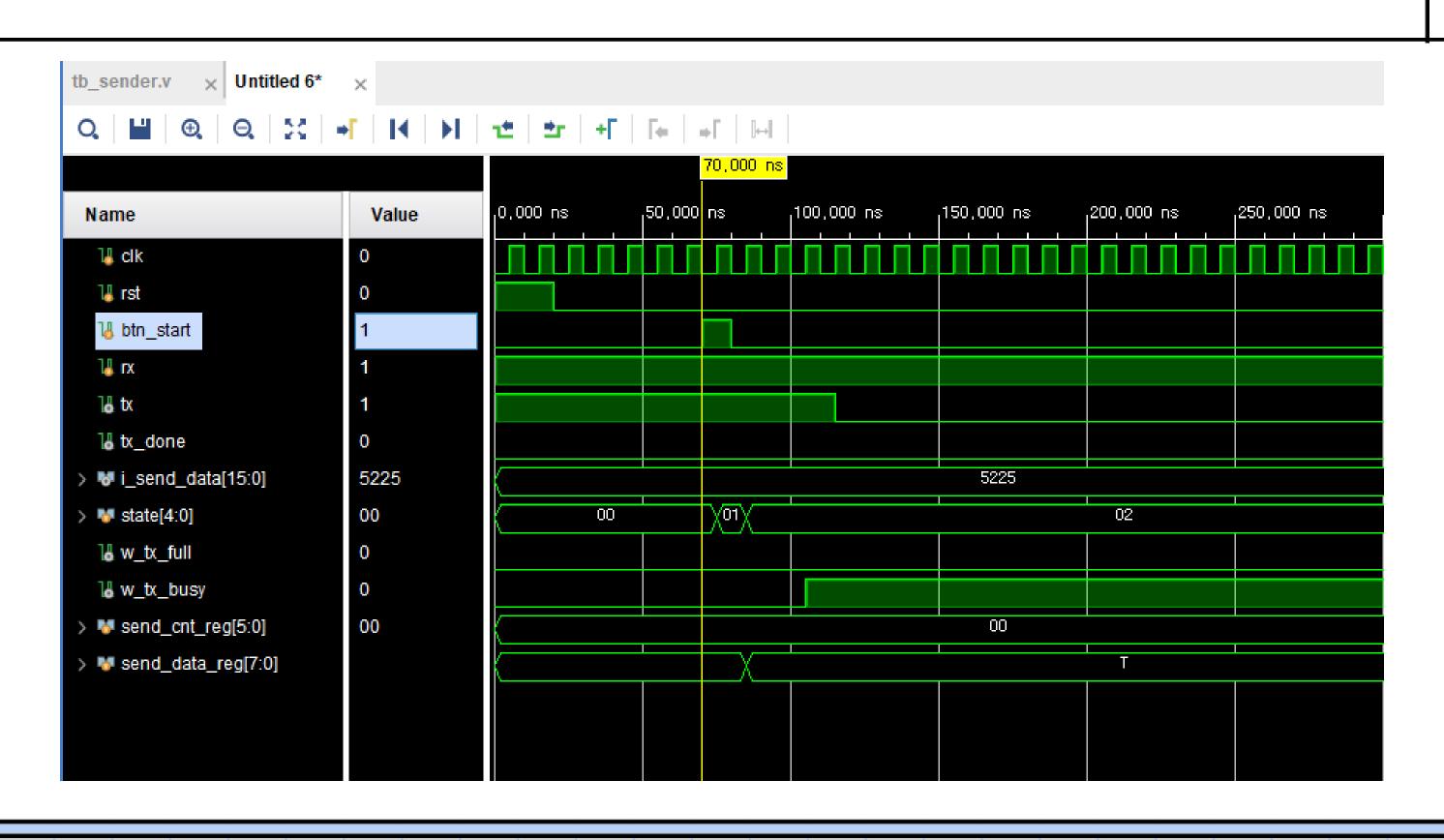



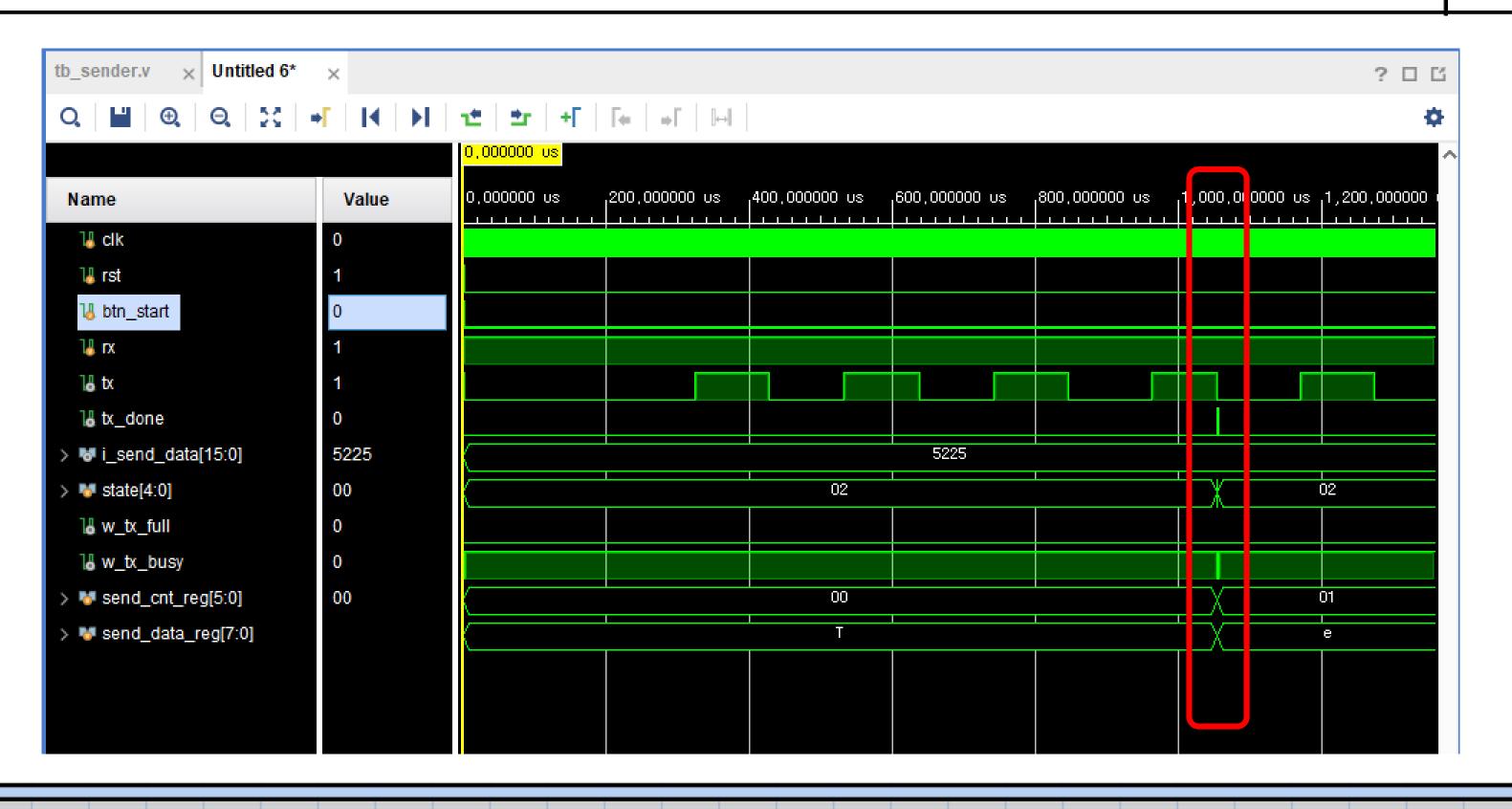




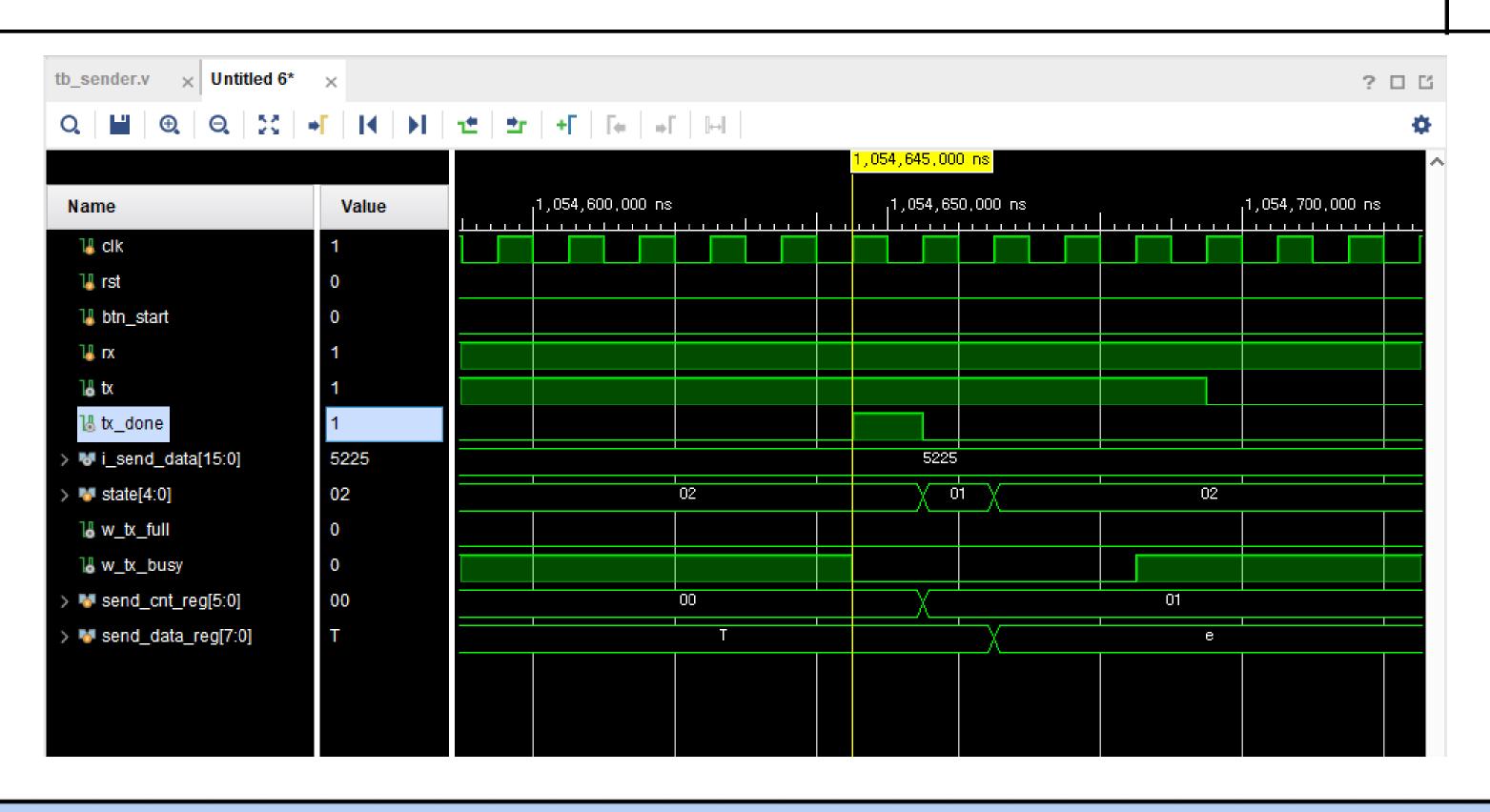

동작 영상



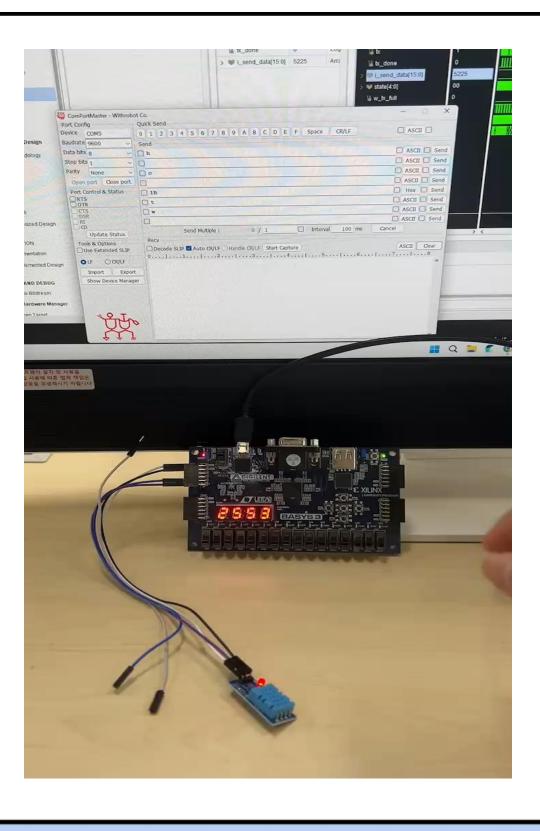




CONCLUSION

CHAPTER 06

WATCH/ STOPWATCH, SR04 SENSOR, DHT11 SENSOR를 종합한 동작 영상이뤄낸 점, 아쉬운 점, 추가로 개발 가능성 등의 후기를 정리했습니다.


FINAL PROJECT SIMULATION VIDEO



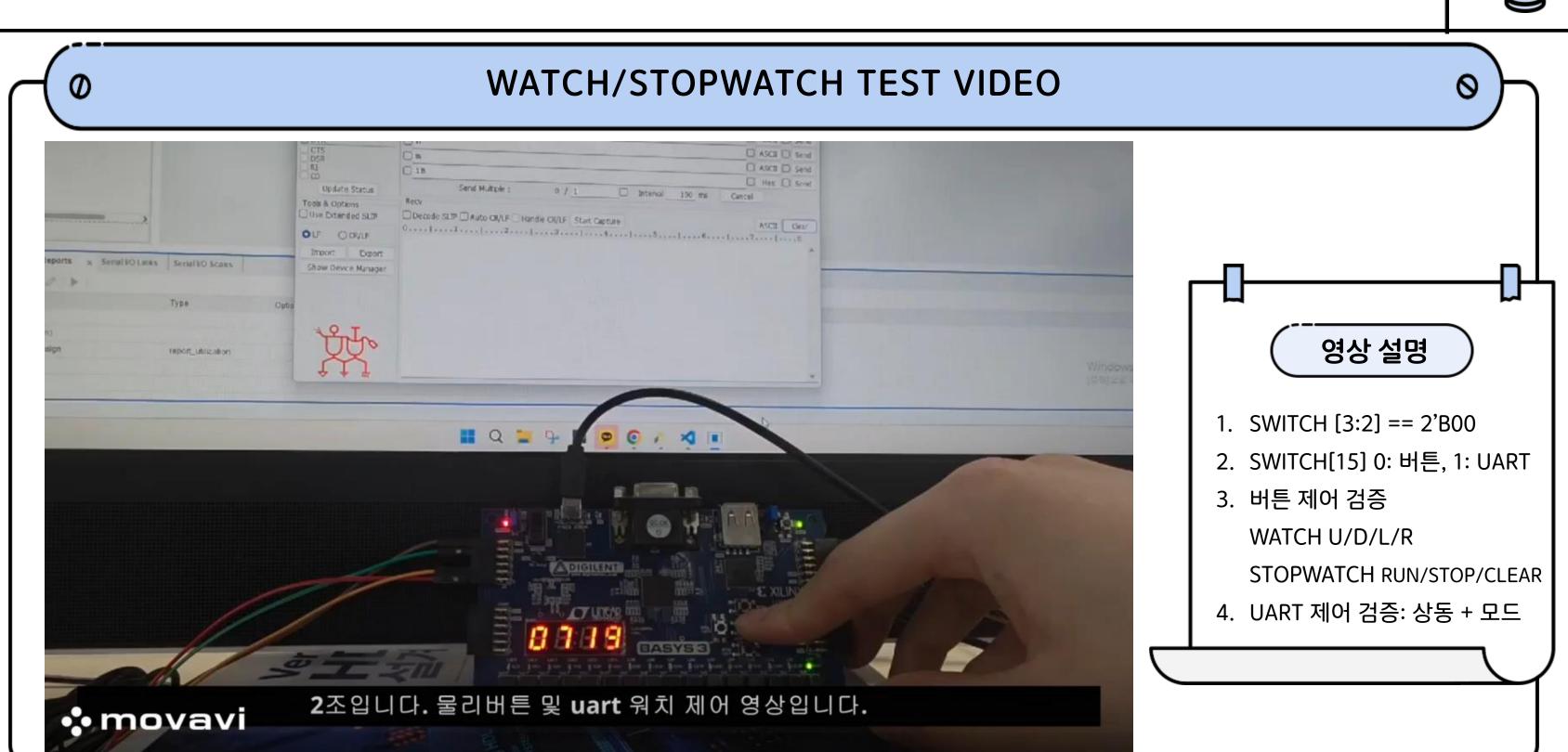

FINAL PROJECT SIMULATION VIDEO



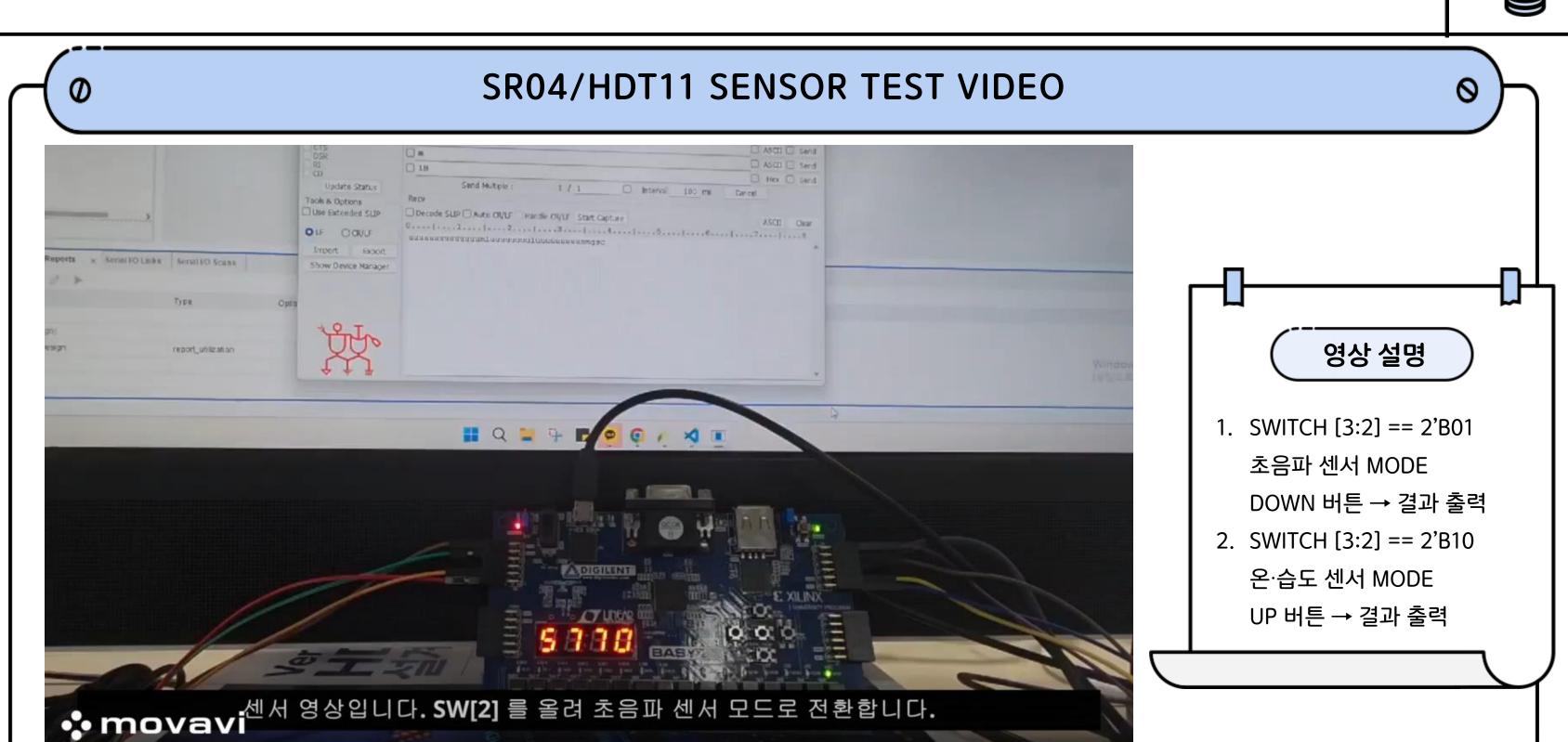

후기



S 목표 달성

- SR04 + UART 연결 성공
- DHT11 + UART 연결 성공
- 스위치로 WATCH/STOPWATCH + SR04 + DHT11 모드를 구분하며 UART 연결 성공

W 아쉬운 점

SW[15]를 통한 UART 및 Sender 멘트 추가 이외의 추가 아이디어 기능을 추가하지 못해 아쉬웠다.

이 추가 개발 가능성

StopWatch를 제어한 것처럼 CU을 만들어 각 센서 동작도 UART로 제어 (D면 거리, T면 온도 등..)

「│ 총평

각자 코드의 변수의 선언이 달라서 통합하는 과정에서 많은 어려움을 겪었다.

팀 프로젝트인 만큼 더 많은 소통을 통해 변수 이름을 미리 정하는 것이 좋을 것 같다.



THANK YOU! 감사합니다!

AI 시스템 반도체 설계 2기 ㅣ 2조 신상학, 엄찬하, 이현수, 정은지)